

$$1a) Z_T = U_k \frac{U_n^2}{S_N} = 0,15 \cdot \frac{(20kV)^2}{40MVA} = 1,5 \Omega$$

$$R_k = P_k \frac{U_n^2}{S_N^2} = 500kW \frac{(20kV)^2}{(40MVA)^2} = 0,125 \Omega$$

$$b) P_L = G_L U_L^2 \quad \text{aus VO ET2 (22.50) } *$$

$$G_L = \frac{P_L}{U_L^2} = \frac{25kW}{(20kV)^2} = 62,5 \mu S$$

$$c) Q_L = -B_L U_L^2 \quad \text{aus VO ET2 (22.50) } *$$

$$S_L = U_L I_L = \overbrace{U_N I_N}^{S_N} \cdot 0,25\% = 40MVA \cdot 0,25\% = 100kVA$$


$$Q_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2} = \sqrt{(100kVA)^2 - (25kW)^2} = 96,82 kVAR$$

$$B_L = -\frac{Q_L}{U_L^2} = -\frac{96,82kVAR}{(20kV)^2} = -242,1 \mu S$$

$$d) Z_k' = \bar{U}^2 \cdot Z_k = \left(\frac{110kV}{20kV}\right)^2 \cdot 1,5 \Omega = 45,38 \Omega$$

$$\begin{aligned} * \underline{S} &= P + jQ = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \underline{U} \cdot \frac{\underline{U}^*}{\underline{Z}^*} = |\underline{U}|^2 \cdot \underline{Y}^* = U^2 (G + jB)^* \\ &= U^2 (G - jB) \Rightarrow P = G U^2 \quad Q = -B U^2 \end{aligned}$$
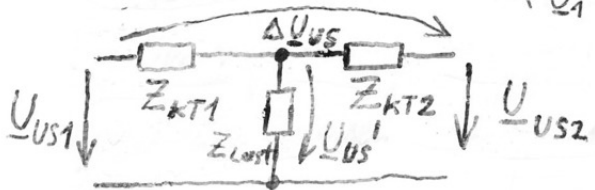
$$e) \Delta U_{US} = U_{US1} - U_{US2} = U_{US} \left(\frac{1}{\underline{U}_1} - \frac{1}{\underline{U}_2} \right) = \frac{110kV}{\sqrt{3}} \left(\frac{20kV}{110kV} - \frac{20kV}{118kV} \right) = 782,8 V$$



$$\underline{U}_{US}' = \underline{U}_{US1} - \frac{Z_{KT1}}{Z_{KT1} + Z_{KT2}} \cdot \Delta \underline{U}_{US}$$

$$= \frac{20kV}{\sqrt{3}} - \frac{1,5 \Omega}{1,5 \Omega + 1,3 \Omega} \cdot 782,8 V$$

$$= 11,13 kV$$

$$1 f) \underline{I}_k = \frac{\Delta U_{us}}{Z_{kt1} + Z_{kt2}} = \frac{782,8 \cdot V}{1,5 \Omega + 1,3 \Omega} = 279,6 \text{ A}$$

$$g) \text{ Kurzschlussströme: } \underline{I}_{k1} = \frac{U_{0s}}{\bar{U}_1 Z_{kt1}} = \frac{\frac{110 \text{ kV}}{\sqrt{3}}}{\frac{110 \text{ kV}}{20 \text{ kV}} \cdot 1,5 \Omega} = 7,698 \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{k2} = \frac{U_{0s}}{\bar{U}_2 Z_{kt2}} = \frac{\frac{110 \text{ kV}}{\sqrt{3}}}{\frac{110 \text{ kV}}{20 \text{ kV}} \cdot 1,3 \Omega} = 8,280 \text{ kA}$$

Da der Kreisstrom viel kleiner ist als die Kurzschlussströme der Transformatoren, darf man die Transformatoren parallel schalten, es ist jedoch nicht empfehlenswert, weil durch den Kreisstrom viel Energie verloren geht.

$$2 a) \alpha = 0$$

$$\beta = \omega \sqrt{L' C'} = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \sqrt{\frac{0,25 \frac{\Omega}{\text{km}}}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz}} \cdot 14 \frac{\mu\text{F}}{\text{km}}} = 1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}}$$

$$L' = \frac{X'}{\omega}$$

$$\beta = j\beta = j 1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}}$$

$$b) \underline{U}_1 = \cosh(\beta l) \underline{U}_2$$

$$\cosh(j\beta l) = \cos(\beta l)$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\cos(\beta l)} = \frac{380 \text{ kV}}{\cos(1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \cdot 600 \text{ km})} = 470,1 \text{ kV}$$

$$c) \underline{U}_2 = 1,05 \cdot \underline{U}_1$$

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{\frac{0,25 \frac{\Omega}{\text{km}}}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz}}}{14 \frac{\mu\text{F}}{\text{km}}}} = 238,4 \Omega$$

$$2c) \text{ ff } \underline{U}_1 = \cosh(\beta l) \underline{U}_2 + \sinh(\beta l) \cdot \underline{Z}_w \underline{I}_2$$

$$\sinh(j\beta l) = j \sin(\beta l)$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{U}_1 = \cos(\beta l) \underline{U}_2 + j \sin(\beta l) \underline{Z}_w \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{j \sin(\beta l) \underline{Z}_w 1,05 \underline{X}_1}{(1 - 1,05 \cos(\beta l)) \underline{X}_1} =$$

$$= \frac{j \sin(1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \cdot 600 \text{ km}) \cdot 238,4 \Omega \cdot 1,05}{1 - 1,05 \cos(1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \cdot 600 \text{ km})} = j 974,6 \Omega$$

$$d) \underline{Z}_2 = j X_2 = j \omega L_2$$

$$L_2 = \frac{X_2}{\omega} = \frac{974,6 \Omega}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 3,102 \text{ H}$$

e) Leistung wird unterhalb d. nat. Leistung betrieben
 $\underline{Z}_2 > \underline{Z}_w$

Induktivität wird parallel geschaltet \Rightarrow Kapazität
 verkleinert sich \Rightarrow Phasenwinkel wird kleiner, was günstig ist
 siehe S. 100 im Skriptum

$$f) \underline{U}_1 = \cos(\beta l) \underline{U}_2 + j \sin(\beta l) \frac{\underline{Z}_W}{\underline{Z}_2} \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\cos(\beta l) + j \sin(\beta l) \frac{\underline{Z}_W}{\underline{Z}_2}}$$

$$= \frac{380 \text{ kV}}{\cos(1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \cdot 600 \text{ km}) + j \sin(1,049 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{km}} \cdot 600 \text{ km}) \cdot \frac{238,4 \Omega}{j 980 \Omega}}$$

$$= 399,3 \text{ kV}$$

$$g) P_{\text{nat}} = \frac{U_n^2}{Z_w} = \frac{(380 \text{ kV})^2}{238,4 \Omega} = 605,7 \text{ MW}$$

$$P_{\text{nat}} = P_{\text{therm}} = \sqrt{3} U_n I_{\alpha} = \sqrt{3} U_n \overset{\substack{\uparrow \\ \text{3 Leiter pro Bündel}}}{3 I_{\text{Einzel}}}$$

$$I_{\text{Einzel}} = \frac{P_{\text{nat}}}{\sqrt{3} \cdot 3 \cdot U_n} = \frac{605,7 \text{ MW}}{\sqrt{3} \cdot 3 \cdot 380 \text{ kV}} = 306,8 \text{ A}$$

$$h) Q_1 = \text{Im}(\underline{S}_1)$$

$$\underline{S}_1 = \underline{U}_1 I_1^* = \left(\cos(\beta l) \underline{U}_2 + j \sin(\beta l) \frac{\underline{Z}_W}{\underline{Z}_2} \underline{U}_2 \right) \left(\frac{j \sin(\beta l) \underline{U}_2 + \cos(\beta l) \frac{\underline{Z}_W}{\underline{Z}_2} \underline{U}_2}{\underline{Z}_W} \right)^*$$

$$= \frac{|\underline{U}_2|^2}{\underline{Z}_W^*} \left| \cos(\beta l) + j \sin(\beta l) \right|^2$$

$$Q_1 = \text{Im}(\underline{S}_1) = 0$$

$$3a) j\omega 3L_p + \frac{1}{j\omega C_E' \cdot l} = 0$$

$$L_p = \frac{1}{\omega^2 3 C_E' \cdot l} = \frac{1}{(2\pi 50 \text{ Hz})^2 3 \cdot 11 \frac{\text{nF}}{\text{km}} \cdot 30 \text{ km}}$$

$$= 10,23 \mu\text{H}$$

$$b) Z_g = j X_d'' \frac{1}{\omega^2} \frac{U_N^2}{S_N} = j \cdot 0,12 \cdot \frac{(4 \text{ kV})^2}{\left(\frac{4 \text{ kV}}{20 \text{ kV}}\right)^2 8 \text{ MVA}} = j 6 \Omega$$

$$Z_T = j u_k \frac{U_N^2}{S_N} = j 0,12 \cdot \frac{(20 \text{ kV})^2}{8 \text{ MVA}} = j 6 \Omega$$

$$Z_L = j X_{(1)}' \cdot l = j 0,4 \frac{\Omega}{\text{km}} \cdot 30 \text{ km} = j 12 \Omega$$

c) symmetrisches System $X_{(0)} = 18 \Omega$

$$Z_{(0)} = \underbrace{Z_{g(0)} + Z_T + j X_{(0)}' \cdot l}_{= \infty} + \underbrace{\frac{j\omega 3L_p \cdot \frac{1}{j\omega C_E' \cdot l}}{j\omega 3L_p + \frac{1}{j\omega C_E' \cdot l}}}_{= \infty} = \infty$$

|| siehe Abb 4-42


= ∞
siehe auch S. 275 im Skriptum

$$Z_{(1)} = Z_g + Z_T + Z_L = j 6 \Omega + j 6 \Omega + j 12 \Omega = j 24 \Omega$$

$$Z_{(1)} = Z_{(2)}$$

$$d) U_{bN,F} = U_{cN,F} = 0 \Rightarrow U_{(1)} = U_{(2)} = U_{(0)}$$
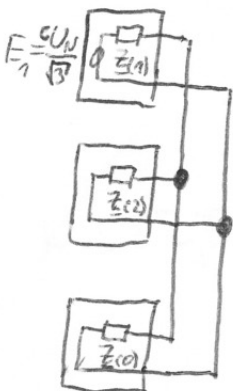
$$I_{a1,F} = 0 \Rightarrow I_{(1)} + I_{(2)} + I_{(0)} = 0$$



$$3e) \underline{I}_{(1)} = -\underline{I}_{(2)} = \frac{E_1}{\underline{Z}_{(1)} + \underline{Z}_{(2)}} = \frac{1,1 \cdot 20 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 2 \cdot j 24 \Omega} = -j 264,6 \text{ A}$$

Annahme $c=1,1$

$$\underline{I}_{(0)} = 0 \text{ da exakt kompensiert } (\underline{Z}_{(0)} = \infty)$$

$$f) \underline{I}_a = \underline{I}_{(0)} + \underline{I}_{(1)} + \underline{I}_{(2)} = 0 \text{ A}$$

$$\underline{I}_b = \underline{I}_{(0)} + \underline{a}^2 \underline{I}_{(1)} + \underline{a} \underline{I}_{(2)} = \underbrace{(\underline{a}^2 - \underline{a})}_{-j\sqrt{3}} (-j 264,6) \text{ A} = -458,3 \text{ A}$$

$$\underline{I}_c = \underline{I}_{(0)} + \underline{a} \underline{I}_{(1)} + \underline{a}^2 \underline{I}_{(2)} = \underbrace{(\underline{a} - \underline{a}^2)}_{j\sqrt{3}} (-j 264,6) \text{ A} = 458,3 \text{ A}$$

$$g) \underline{U}_{aNF} = 0, \underline{I}_{bF} = \underline{I}_{cF} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{(1)} = \underline{I}_{(2)} = \underline{I}_{(0)}$$

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{E_1}{\underline{Z}_{(1)} + \underline{Z}_{(2)} + \underbrace{\underline{Z}_{(0)}}_{\infty}} = 0 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{k1p}'' = 0 \text{ A} \quad \text{Das ist der Sinn hinter der Petersonspule.}$$

$$5a) \quad \alpha = \frac{(q-1) \cdot q^n}{q^n - 1} = \frac{(1,084-1) \cdot 1,084^{15}}{1,084^{15} - 1} = 0,1200 \frac{1}{a}$$

$$1) \quad k = \frac{\alpha \cdot a + c}{T_m} + b + d$$

$$= \frac{0,1200 \frac{1}{a} \cdot 700 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a} + 90 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a}}{6800 \frac{h}{a}} + \frac{0,2 \frac{\text{€}}{m^3} \cdot 3,6 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}}{0,59 \cdot 30 \frac{\text{MJ}}{m^3}} + 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}$$

$$= 6,727 \frac{\text{ct}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}$$

$$2) \quad k = \frac{\alpha \cdot a + c}{T_m} + b + d$$

$$= \frac{0,1200 \frac{1}{a} \cdot 700 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a} + 90 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a}}{6800 \frac{h}{a}} + \frac{4 \frac{\text{€}}{m^3} \cdot 3,6 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}}{0,59 \cdot 30 \frac{\text{MJ}}{m^3}} + 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}$$

$$= 84,01 \frac{\text{ct}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}$$

$$b) \quad \alpha = \frac{(q-1) \cdot q^n}{q^n - 1} = \frac{(1,084-1) \cdot 1,084^{30}}{1,084^{30} - 1} = 92,20 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a}$$

$$k = \frac{\alpha \cdot a + c}{T_m} + b + d = \frac{92,20 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a} \cdot 2400 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a} + 80 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a}}{5000 \frac{h}{a}} = 6,026 \frac{\text{ct}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}$$


$$c) \quad k_{LWK} = \frac{\alpha_{quo} \cdot a_{quo} + c_{quo}}{T_m} + b_{quo} + d_{quo}$$

$$T_m = \frac{\alpha_{quo} \cdot a_{quo} + c_{quo}}{k_{LWK} - b_{quo} - d_{quo}} = \frac{0,1200 \frac{1}{a} \cdot 700 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a} + 90 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot a}}{6,026 \frac{\text{ct}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}} - \frac{0,2 \frac{\text{€}}{m^3} \cdot 3,6 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}}{0,59 \cdot 30 \frac{\text{MJ}}{m^3}} - 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh} \cdot \text{ec}}}$$

$$= 9364 \frac{h}{a} \quad (\text{ein Jahr hat } 8760 h)$$

$$d) \quad k_{\text{GUD}} = \frac{1740 \frac{\text{€}}{\text{kWhel a}}}{T_m} + 0,04168 \frac{\text{€}}{\text{kWhel}}$$
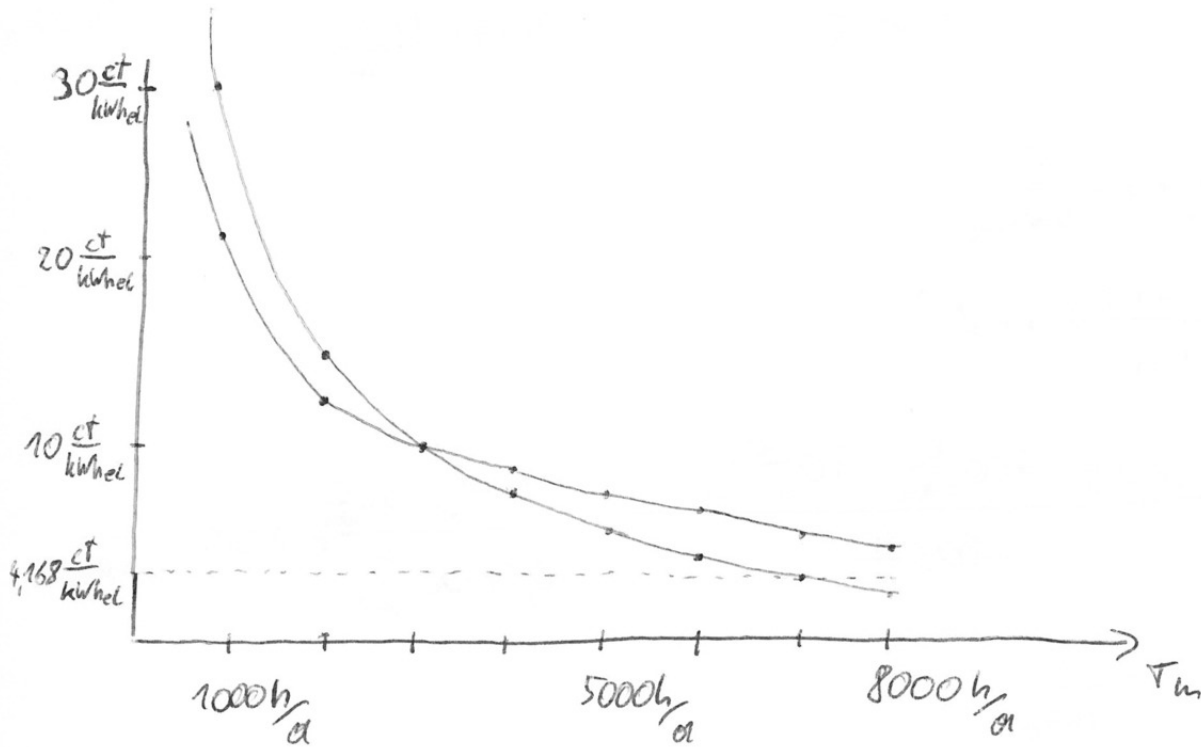
$$k_{\text{LWK}} = \frac{301,3 \frac{\text{€}}{\text{kWhel a}}}{T_m}$$



$$T_m = \frac{301,3 \frac{\text{€}}{\text{kWhel a}} - 174 \frac{\text{€}}{\text{kWhel a}}}{0,04168 \frac{\text{€}}{\text{kWhel}}} = 3054 \frac{\text{kWh}}{\text{a}}$$

Unter 3054 $\frac{\text{kWh}}{\text{a}}$ hat das GUD niedrigere Stromgestehungskosten

e) Annahme: Erlöspreis a. 1)

$$k_{\text{GUD}} = \frac{\alpha_{\text{LWK}} \cdot \sigma_{\text{LWK}} + C_{\text{LWK}}}{T_m}$$

$$T_m = \frac{\alpha_{\text{LWK}} \cdot \sigma_{\text{LWK}} + C_{\text{LWK}}}{k_{\text{GUD}}} = \frac{92,20 \cdot 10^{-31} \frac{\text{€}}{\text{a}} \cdot 2400 \frac{\text{€}}{\text{kWhel}} + 80 \frac{\text{€}}{\text{kWhel a}}}{6,727 \frac{\text{ct}}{\text{kWhel}}} =$$

$$= 4479 \frac{\text{kWh}}{\text{a}}$$