
Name/Vorname:	/	MatrNr./Knz.:	/

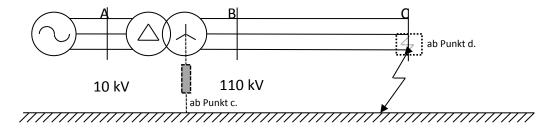1. Ein- und zweipoliger Kurzschluss (24 Punkte)

Schriftliche Prüfung aus VO Energieversorgung am 23.01.2017 Generator Transformator Freileitung



Generator:

$$U_N = 10 \text{ kV}$$
; $S_N = 22 \text{ MVA}$; $x_d^{"} = 14 \text{ %}$; $R/X = 0$

Transformator:

$$U_A/U_B=10/110;$$
 $S_N=42$ MVA; $u_k=15\%$ (Annahme $P_k=0$); $X_0=30~\Omega$ (auf 110 kV Seite)

Freileitung:

$$R'_{(1)} = 0$$
; $L_{B'(1)} = 1,2$ mH/km; $C'_{E} = 9,2$ nF/km; $I = 52$ km $R'_{(0)} = 0$; $L_{B'(0)} = 0$

Der Sternpunkt des Transformators ist zunächst <u>offen</u>. An der Sammelschiene C ereignet sich ein metallischer einpoliger Kurzschluss gegen Erde:

- a. (3) Zeichnen Sie das **Ersatzschaltbild** dieses Fehlerfalls im Komponentensystem (Spannungen, Ströme, <u>alle</u> Impedanzen).
- b. (6) Wie groß ist der Kurzschlussstrom (c = 1,1)?

Zur Begrenzung des einpoligen Fehlerstromes wird auf der 110kV-Seite des Transformators im Sternpunkt eine <u>Petersenspule</u> angeschlossen (siehe Bild):

c. (6) Welchen **Induktivitätswert** muss die Petersenspule bei idealer Kompensation aufweisen?

Der einpolige Kurzschluss geht in einen <u>zweipoligen Kurzschluss mit Erdberührung</u> über. Das Netz bleibt durch die Petersenspule aus Punkt c.) ideal kompensiert.

- d. (3) Zeichnen Sie das **Ersatzschaltbild** dieses Fehlerfalls im Komponentensystem (Spannungen, Ströme, Impedanzen).
- e. (6) Wie groß ist der zweipolige Kurzschlussstrom (c = 1,1)?

2. Leitungsgleichungen (24 Punkte)

Gegeben ist ein 110kV-Drehstromfreileitungssystem in einem 50Hz-Netz und der Länge 200 km mit folgenden Parametern:

$$R' = 0.12 \frac{\Omega}{km}$$
; $L' = 1.1 \frac{mH}{km}$; $G' = 44 \frac{nS}{km}$; $C' = 9.3 \frac{nF}{km}$

a. (6) Berechnen Sie die **Ausbreitungskonstanten**, den **Wellenwiderstand** und die **natürliche Leistung** der Leitung.

Die Leitung wird am Ende mit einer ohmschen Last belastet, die bei Nennspannung eine Wirkleistung von 228,3 MW bezieht.

- b. (3) Berechnen Sie die angeschlossene Resistanz am Ende der Leitung.
- c. (4) Berechnen Sie die **Scheinleistung** (komplex) am Leitungsanfang wenn die Eingangsimpedanz $\underline{Z}_1 = (76,78 + j73,45) \Omega$ beträgt.
- d. (4) Berechnen Sie für die **Spannung** am Leitungsende **Betrag** und **Winkel**. Wird eine **Kompensation benötigt** (mit Begründung)?

Hinweis: verwenden Sie
$$\cosh(\gamma l) = (0.934 + j0.0072) \\ \sinh(\gamma l) = (0.0188 + j0.157)$$

- e. (4) Welchen Wert müsste die **Impedanz** (komplex) des **Verbrauchers** am Leitungsende aufweisen, damit die Spannung am Leitungsende nicht mehr als 10 % vom Nennwert abweicht?
- f. (3) Begründen Sie, welche Betriebsmittel im Falle einer Leitungskompensation des oberen Lastzustandes verwendet werden müssten, damit die Spannung am Leitungsende genau der Nennspannung entspricht? Gehen Sie auch auf die Verschaltung der Betriebsmittel im Netz ein!

3. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Solarkraftwerks

Das Sonnenwärmekraftwerk Ivanpah in der Mojave-Wüste (Kalifornien, USA) weist folgende Kenndaten auf:

Ges. Nennleistung: 377 MW
jährlicher Energieertrag: 1.079 GWh/a
jährliche Lohnzahlungen: 6 Mio. \$/a
jährliche Erhaltungskosten: 2,2 Mio. \$/a
Errichtungskosten: 2.200 Mio. \$

Von den Errichtungskosten werden 1.600 Mio. \$ durch einen Förderkredit des US-Energieministeriums mit einem Zinssatz von 5% und einer Laufzeit von 25 Jahren gedeckt. Das Errichtungskonsortium rechnet mit einem Gesamtgewinn von 3.000 Mio. \$ bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 7%.

- a. (3) Wie hoch sind die Volllaststunden für dieses Kraftwerk?
- b. (5) Wie hoch sind die **jährlich fälligen Zahlungen** (Rückzahlung Förderkredit + laufende Kosten)?
- c. (9) Wie hoch ist der **Barwert am Ende der Abschreibdauer** (der Restwert nach Laufzeitende soll vernachlässigt werden, die Anzahlung (Rest der Investitionskosten) wird zum Zeitpunkt der Errichtung getätigt)?
- d. (7) Wie hoch muss der **Energiepreis** (in \$/kWh) der gelieferten Energie mindestens sein, damit der erwartete Gewinn am Ende der Abschreibdauer erwirtschaftet wird?

Hinweis: es muss durch die Erträge über die Laufzeit einerseits der Gewinn als auch der Barwert erwirtschaftet werden: $E_{25} = G + B_{25}$. Die jährlichen Erträge (jährliche Energiemenge mal Energiepreis) sind wie jährliche Zahlungen zu behandeln!

4. Fünf Sicherheitsregeln (4 Punkte)

Dringon	Cio dio	fiinf C	Sicherheitsr	agala in	منام	richtian	Daibanfal	۱۵۵۰
DHIIIKEH	Sie die	Tulli 3	nchemensi	egeni in	ı uıe	richtige	Rememo	ige.
U				U		U		U

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Erden und kurzschließen
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit allpolig feststellen
Freischalten (d.h. allpoliges Trennen einer elektrischen Anlage von spannungs führenden Teilen)

EV - 01/2017

Name/Vorname:	/ MatrNr./Knz.:/	

5. Theoriefragen (24 Punkte)

Richtige Antwort bitte <u>deutlich</u> markieren.

<u>Hinweis:</u> Es ist jeweils genau eine Antwort richtig! Nicht beantwortete Fragen geben 0 Punkte, falsch beantwortete Fragen werden als -0,5 Punkte gewertet. Maximale Punktzahl dieses Prüfungsteils ist 24 Punkte, minimale Punktzahl ist 0 Punkte.

1.	Wie bezeichnet man die sicher nachgewiesenen und mit bekannter Technologie wirtschaftlich gewinnbaren Vorkommen fossiler Energieträger in der Erdkruste?
	Reserven
	Ressourcen
	statische Reichweite
2.	Eine Wasserkraftanlage kann mit einer Wassermenge Q von 50m³/s eine elektrische Leistung von 40MW erzeugen. Welche Höhendifferenz arbeitet die Turbine ungefähr
	ab?
	☐ 8m ☐ 80m
	□ 100m
	200m
3.	Wie hängt die mögliche Leistung einer Windturbine von der Windgeschwindigkeit v
	ab?
	☐ Linear (~v)
	Quadratisch (~v²)
	Kubisch (~v³)
	☐ Gar nicht
4.	Welche Betriebsmittel verhalten sich im Mit- und Gegensystem gleich?
	☐ Transformatoren
	Motoren
	Generatoren
5.	Welche Amplitude haben die Leiter-Leiter-Spannungen in einem symmetrischen
	110kV-Netz?
	☐ Etwa 110kV·√2
	Etwa 110kV
	☐ Etwa 110kV/√3
	☐ Etwa 110kV/√3·√2
6.	Wie verhält sich ein übererregter Synchrongenerator bezüglich seiner Blindleistung?
	☐ Wie eine Kapazität
	☐ Wie eine Induktivität
	☐ Wie ein Widerstand

7.	Welche Regelung führt die Frequenz nach einer Frequenzabweichung wieder auf die Sollfrequenz zurück?
	□ Die Primärregelung□ Die Sekundärregelung□ Die Tertiärregelung
8.	Welche Größen sind bei der Lastflussrechnung an einem PV-Knoten vorgegeben?
	 Photovoltaikeinspeisung und Verbraucherleistung Wirkleistung P und Blindleistung Q Wirkleistung P und Spannung U
9.	Bei welchem Kurzschlussstromverlauf klingt das Wechselglied ab?
	□ Beim generatorfernen Kurzschlussstromverlauf□ Beim generatornahen Kurzschlussstromverlauf□ Beim Stoßkurzschlussstrom
10.	Welcher Anteil der Stromgestehungskosten wird maßgeblich durch die Kosten für die Errichtung eines Kraftwerkes beeinflusst?
	□ Die leistungsabhängigen Kosten□ Die arbeitsabhängigen Kosten□ Die Brennstoffkosten
11.	Welchen Wert sollte die dynamische Frequenzabweichung nach einer Störung nicht unterschreiten?
	49,82 Hz, also 180mHz weniger als die Nennfrequenz
	49,8 Hz, also 200mHz weniger als die Nennfrequenz
	49,2 Hz, also 800mHz weniger als die Nennfrequenz
12.	Um welchen Winkel sind die Primär- und Sekundärspannungen
	eines Dy5-Transformators gegeneinander verdreht?
	☐ Um 5° ☐ Um 150°
	Gar nicht. Nur die Ströme werden verdreht.
13.	Wie verhält sich ein Kabel, das unterhalb der natürlichen Leistung betrieben wird, gegenüber dem Energiesystem?
	Eher wie eine Induktivität
	☐ Eher wie eine Kapazität ☐ Eher wie ein Widerstand
	cher wie ein widerstand

14. In welchem Größenbereich bewegt sich die Leistung eines Laufwasserkraftwerkes an der Donau in Österreich in etwa?
unter 10 MW bis 100 MW
☐ 150 MW bis 300 MW
350 MW bis über 1000 MW
15. Innerhalb welcher Zeit soll die Primärregelleistung (Frequency Containment Reserve) voll aktiviert sein?
Spätestens 15s nach Aktivierung
Spätestens 30s nach Aktivierung
Spätestens 15min nach Aktivierung
16. Bei welcher Phasenlage zwischen sinusförmigem Strom- und Spannungsverlauf wird
die Wirkleistung maximal?
☐ Wenn der Strom der Spannung 90° vorauseilt
Wenn Strom und Spannung gleiche Phasenlage haben
☐ Wenn der Strom der Spannung 90° nacheilt
17. Kann der einpolige Fehlerstrom größer als der dreipolige Fehlerstrom sein?
☐ Ja
☐ Nein
18. In einem Verbundsystem, das aus den drei Regelzonen A, C und D besteht, kommt es
in der Regelzone A zu einem ungeplanten Ausfall einer Industrieanlage, die zuvor ei-
ne große Leistung aus dem Netz bezogen hat.
Wie verhält sich die Frequenz im Verbundsystem?
☐ Die Frequenz steigt nur in der Regelzone A an
☐ Die Frequenz sinkt nur in der Regelzone A ab
Die Frequenz steigt in allen drei Regelzonen an
Die Frequenz sinkt in allen drei Regelzonen ab
☐ Die Frequenz bleibt unverändert
Welche der Regelzonen beteiligen sich an der Primärregelung?
Nur die Regelzone A
☐ Nur die Regelzonen C und D
☐ Alle Regelzonen gemeinsam
Welche der Regelzonen beteiligen sich an der Sekundärregelung?
☐ Nur die Regelzone A
Nur die Regelzonen C und D
Alle Regelzonen gemeinsam

19. Vereinfachend dargestellt ist die Prognoseabweichung einer Regelzone
Regelenergie
Ausgleichsenergie
☐ Netzverlustenergie
20. Stoßkurzschlussstrom I_p und Anfangskurzschlusswechselstrom I_k hängen entspre-
chend I_p = κ $\sqrt{2}$ I_k " zusammen. In welchem Wertebereich kann der Stoßfaktor κ lie-
gen?
∇on 0 bis 1
☐ Von 1 bis 2
☐ Von 0 bis 2
21. Welche Netzebene des elektrischen Netzes wird in Österreich als Netzebene 1 be-
zeichnet?
Das Niederspannungsnetz
☐ Das Höchstspannungsnetz
22. Wann tritt praktisch kein Gleichglied im Kurzschlussstromverlauf auf?
☐ Wenn der stationäre Fehlerstrom im Zeitpunkt des Fehlereintritts gerade
seinen Nulldurchgang hätte
☐ Wenn der stationäre Fehlerstrom im Zeitpunkt des Fehlereintrittes gerade
seinen maximalen Wert hätte
Wenn der Strom unmittelbar vor Fehlereintritt gerade seinen maximalen
Wert hatte