

$$1a) \underline{I}_a = 0 \quad \underline{I}_b = \underline{I}_{k2p}$$



$$\underline{I}_b = -\underline{I}_c = 417A$$

$$\underline{I}_c = 417 e^{j\pi} A$$

$$b) \underline{I}_{(0)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = 0$$

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{a} \underline{I}_b + \underline{a}^2 \underline{I}_c) = \frac{1}{3} \overbrace{(\underline{a} - \underline{a}^2)}^{j\sqrt{3}} \cdot 417A = j240,8A$$
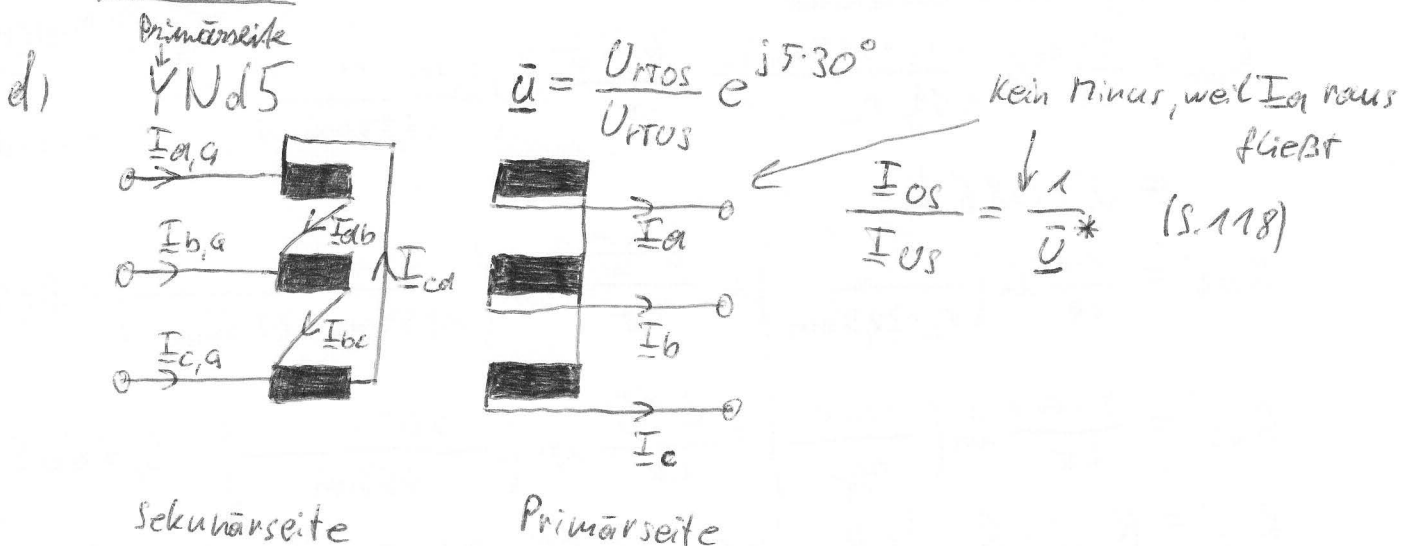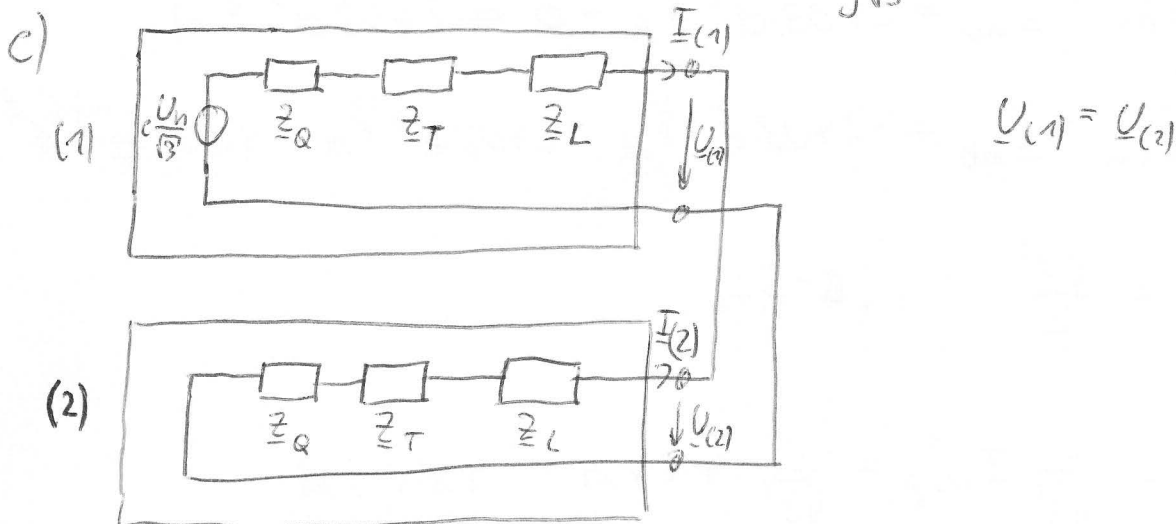
$$\underline{I}_{(2)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{a}^2 \underline{I}_b + \underline{a} \underline{I}_c) = \frac{1}{3} \underbrace{(\underline{a}^2 - \underline{a})}_{-j\sqrt{3}} \cdot 417A = -j240,8A$$



$$\underline{\bar{U}} = \frac{30 \text{ kV}}{\sqrt{3}} e^{j150^\circ} = \frac{10}{\sqrt{3}} e^{j\frac{5\pi}{6}}$$

Spannung an Spule

$$\underline{I}_{U1} = \underline{\bar{U}}^* \underline{I}_{O1}$$

$$\underline{I}_{ab} = \underline{\bar{U}}^* \underline{I}_a = \frac{10}{\sqrt{3}} e^{-j\frac{5\pi}{6}} 0 \text{ A} = 0$$

$$\underline{I}_{bc} = \underline{\bar{U}}^* \underline{I}_b = \frac{10}{\sqrt{3}} e^{-j\frac{5\pi}{6}} 417 \text{ A} = 2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A}$$

$$\underline{I}_{ca} = \underline{\bar{U}}^* \underline{I}_c = \frac{10}{\sqrt{3}} e^{-j\frac{5\pi}{6}} (-417) \text{ A} = -2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A}$$

$$\underline{I}_{aG} = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca} = 0 - (-2408) e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A} = 2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A}$$

$$\underline{I}_{bG} = \underline{I}_{bc} - \underline{I}_{ab} = 2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A} - 0 = 2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A}$$

$$\underline{I}_{cG} = \underline{I}_{ca} - \underline{I}_{bc} = -2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A} - 2408 e^{-j\frac{5\pi}{6}} \text{ A} = 4816 e^{-j\frac{11\pi}{6}} \text{ A}$$

$$e) \frac{I_{k2p}^n}{I_{k3p}^n} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (6-52)$$

$$I_{k3p}^n = \frac{2}{\sqrt{3}} I_{k2p}^n = \frac{2}{\sqrt{3}} 417 \text{ A} = 481,5 \text{ A}$$

$$2a) r_L = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{1200 \text{ mm}^2}{\pi}} = 19,54 \text{ mm}$$

Isolierung + innere Schutzhülle


$$R_{w1}' = \frac{p_{w1}}{2\pi} \ln\left(\frac{r_L + 21,5 \text{ mm}}{r_L}\right) = \frac{6 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}}{2\pi} \ln\left(\frac{19,54 \text{ mm} + 21,5 \text{ mm}}{19,54 \text{ mm}}\right)$$

$$= 0,7086 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}$$

$$R_{w2}' = \frac{p_{w2}}{2\pi} \ln\left(\frac{\frac{d_g}{2}}{r_L + 21,5 \text{ mm}}\right) = \frac{6 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}}{2\pi} \ln\left(\frac{45 \text{ mm}}{19,54 \text{ mm} + 21,5 \text{ mm}}\right) = 87,96 \cdot 10^{-3} \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}$$

$$R_{w3}' = \frac{p_{w3}}{2\pi} \ln\left(\frac{r_{\text{Erde}}}{\frac{d_g}{2}}\right) = \frac{2 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}}{2\pi} \ln\left(\frac{500 \text{ mm}}{45 \text{ mm}}\right) = 0,7665 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}$$
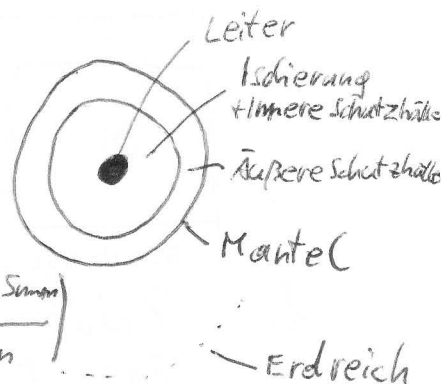
$$R_w' = R_{w1}' + R_{w2}' + R_{w3}' = 0,7086 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}} + 87,96 \cdot 10^{-3} \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}} + 0,7665 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}} = 1,563 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}}$$



$$2b) P_v' = R' I^2$$

$$R' = 125 \frac{\Omega}{\text{km}} = 125 \frac{0,0178 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}}{1200 \text{ mm}^2} = 18,54 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{\text{m}}$$

$$\Delta \vartheta = R_w' \cdot P_v' = R_w' \cdot R' \cdot I^2$$

$$I = \sqrt{\frac{\Delta \vartheta}{R_w' \cdot R'}} = \sqrt{\frac{70 \text{ K}}{1,563 \frac{\text{K} \cdot \text{m}}{\text{W}} \cdot 18,54 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{\text{m}}}} = 1,554 \text{ kA}$$

c) Formel für Koaxialkabel:

$$C_B' = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln\left(\frac{r_{\text{ot}}}{r_i}\right)} = \frac{2\pi \cdot 8,854 \frac{\text{pF}}{\text{m}} \cdot 2,4}{\ln\left(\frac{45 \text{ mm}}{19,5 \text{ mm}}\right)} = 160,1 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

$$d) S_{\text{therm}} = \sqrt{3} U_N I_{\text{therm}} = \sqrt{3} 380 \text{ kV} \cdot 1,554 \text{ kA} = 1,023 \text{ GVA}$$

$$e) Z' = \frac{1}{\omega C_B'}$$

$$I_c' = \frac{U_N}{\sqrt{3} Z'} = \frac{U_N}{\sqrt{3}} \cdot \omega C_B' = \frac{380 \text{ kV}}{\sqrt{3}} \cdot 2\pi 50 \text{ Hz} \cdot 160,1 \frac{\text{pF}}{\text{m}} (4-100)$$

$$I_c' = 11,03 \frac{\text{mA}}{\text{m}}$$

$$Q_c' = 3 \frac{U_N}{\sqrt{3}} I_c' = 3 \frac{380 \text{ kV}}{\sqrt{3}} 11,03 \frac{\text{mA}}{\text{m}} = 7,260 \frac{\text{kVA}}{\text{m}} (4-101)$$

$$f) I_c' \cdot L = 11,03 \frac{\text{mA}}{\text{m}} \cdot 140 \text{ km} = 1544 \text{ A}$$

$$Q_c' \cdot L = 7,260 \frac{\text{kVA}}{\text{m}} \cdot 140 \text{ km} = 1,016 \text{ GVA}$$

Das Kabel ist durch die Leckströme nahezu vollständig ausgelastet, es kann keine sinnvolle Menge an Wirkleistung transportiert werden.

$$3a) \quad S_{\text{Nenn}} = 3 U_a I_a = 3 U_a \frac{U_a}{Z}$$

$$Z = 3 \frac{U^2}{S_{\text{Nenn}}} = 3 \frac{(40V)^2}{1,6kW} = 3 \Omega$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow Z = 3 \Omega$$

b) symmetrisches System

$$\Rightarrow Z_{(0)} = Z_L + Z_{\text{Last}} + 3 \cdot Z_N = 1 \Omega + 3 \Omega + 3 \cdot 0,333 \Omega = 4,999 \Omega$$

$$Z_{(1)} = Z_{(2)} = Z_L + Z_{\text{Last}} = 1 \Omega + 3 \Omega = 4 \Omega$$

$$c) \quad \underline{I}_{(0)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = \frac{1}{3} (8A + \underline{a}^2 10A + \underline{a} 10A) = -\frac{2}{3} A = -0,6667A$$

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{a} \underline{I}_b + \underline{a}^2 \underline{I}_c) = \frac{1}{3} (8A + 10A + 10A) = \frac{28}{3} A = 9,333A$$

$$\underline{I}_{(2)} = \frac{1}{3} (\underline{I}_a + \underline{a}^2 \underline{I}_b + \underline{a} \underline{I}_c) = \frac{1}{3} (8A + \underline{a} 10A + \underline{a}^2 10A) = -\frac{2}{3} A = -0,6667A$$

$$d) \quad \underline{U}_{(0)} = \underline{I}_{(0)} \cdot Z_{(0)} = -0,6667A \cdot 4,999 \Omega = -3,333V$$

$$\underline{U}_{(1)} = \underline{I}_{(1)} \cdot Z_{(1)} = 9,333A \cdot 4 \Omega = 37,33V$$

$$\underline{U}_{(2)} = \underline{I}_{(2)} \cdot Z_{(2)} = -0,6667A \cdot 4 \Omega = -2,669V$$

$$e) \quad \underline{U}_a = \underline{U}_{(0)} + \underline{U}_{(1)} + \underline{U}_{(2)} = -3,333V + 37,33V - 2,669V = 31,33V$$

$$\underline{U}_b = \underline{U}_{(0)} + \underline{a}^2 \underline{U}_{(1)} + \underline{a} \underline{U}_{(2)} = -3,333V + \underline{a}^2 37,33V - \underline{a} 2,669V \\ = (-20,66 - j 34,64)V$$

$$\underline{U}_c = \underline{U}_{(0)} + \underline{a} \underline{U}_{(1)} + \underline{a}^2 \underline{U}_{(2)} = -3,333V + \underline{a} 37,33V - \underline{a}^2 2,669V \\ = (-20,66 + j 34,64)V$$

$$5a) \quad k = \frac{\alpha \alpha + c}{T_m} + \underbrace{b + d}_0$$

$$\alpha = \frac{(q-1)q^h}{q^h - 1} = \frac{(1,06-1)1,06^{20}}{1,06^{20} - 1} = 0,08718 \frac{1}{a}$$

$$k = \frac{(\alpha + 0,01)\alpha}{T_m}$$

$$\alpha_{6,0} = \frac{k_D \cdot T_m}{\alpha + 0,01 \frac{1}{a}} = \frac{28,74 \frac{ct}{kWh} \cdot 950 \frac{h}{a}}{0,08718 \frac{1}{a} + 0,01 \frac{1}{a}} = 2810 \frac{€}{kWh}$$

$$b) \quad \alpha = \frac{(q-1)q^h}{q^h - 1} = \frac{(1,06-1)1,06^{13}}{1,06^{13} - 1} = 0,1130 \frac{1}{a}$$

$$\alpha_{6,0} = \frac{k_D \cdot T_m}{\alpha + 0,01 \frac{1}{a}} = \frac{38 \frac{ct}{kWh} \cdot 950 \frac{h}{a}}{0,1130 \frac{1}{a} + 0,01 \frac{1}{a}} = 2935 \frac{€}{kWh}$$

c) Anlage lohnt sich mehr in Österreich, da die spez. Investitionskosten um rund 100 €/kWh höher sein dürfen

$$d) \quad \alpha_0 = \frac{(q-1)q^h}{q^h - 1} = \frac{(1,03-1)1,03^{20}}{1,03^{20} - 1} = 67,22 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a}$$

$$\alpha_0 = \frac{(q-1)q^h}{q^h - 1} = \frac{(1,03-1)1,03^{13}}{1,03^{13} - 1} = 94,03 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a}$$

$$\alpha_{3,0} = \frac{k_D T_m}{\alpha_0 + 0,01 \frac{1}{a}} = \frac{28,74 \frac{ct}{kWh} \cdot 950 \frac{h}{a}}{67,22 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a} + 0,01 \frac{1}{a}} = 3536 \frac{€}{kWh}$$

$$\alpha_{3,0} = \frac{k_D T_m}{\alpha_0 + 0,01 \frac{1}{a}} = \frac{38 \frac{ct}{kWh} \cdot 950 \frac{h}{a}}{94,03 \cdot 10^{-3} \frac{1}{a} + 0,01 \frac{1}{a}} = 3470 \frac{€}{kWh}$$

e) Durch die längere Rückzahlungsdauer kommt aber Renditerückgang für D. stärker zum tragen
D. ist rentabler