

$$1a) D_{AB} = \sqrt{(6m - (-7m))^2 + (25m - 20m)^2} = 13,93m$$

$$D_{BC} = \sqrt{(-7m - (-4m))^2 + (20m - 28m)^2} = 8,544m$$

$$D_{AC} = \sqrt{(6m - (-4m))^2 + (25m - 28m)^2} = 10,44m$$

$$D = \sqrt[3]{D_{AB} \cdot D_{BC} \cdot D_{AC}} = \sqrt[3]{13,93m \cdot 8,544m \cdot 10,44m} = 10,75m$$

$$r_B = \sqrt[n]{n \cdot r \cdot r_T^{n-1}} = \sqrt[4]{4 \cdot \sqrt{\frac{176,714mm^2}{\pi}} \cdot \left(\frac{300mm}{\sqrt{2}}\right)^3} = 130,1mm$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad r_T = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$$

$$L_B' = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \ln\left(\frac{D}{r_B}\right) + \frac{1}{4n} \right) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}}{2\pi} \left( \ln\left(\frac{10,75m}{0,1301m}\right) + \frac{1}{4 \cdot 4} \right) \\ = 895,4 \frac{nH}{m}$$

$$b) R' = \frac{\rho}{A} \cdot \frac{B}{4} = \frac{0,0269 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}}{176,714mm^2} \cdot \frac{1,07}{4} = 40,72 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{m}$$

$$\alpha \approx \frac{R'}{2} \sqrt{\frac{C'}{L'}} + 0 = \frac{40,72 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{m}}{2} \sqrt{\frac{12,6 \frac{pF}{m}}{895,4 \frac{nH}{m}}} = 76,38 \cdot 10^{-9} \frac{1}{m}$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{L'C'} = 2\pi 50Hz \sqrt{895,4 \frac{nH}{m} \cdot 12,6 \frac{pF}{m}} = 1,055 \cdot 10^{-6} \frac{1}{m}$$

$$y = \alpha + j\beta = (76,38 \cdot 10^{-9} + j1,055 \cdot 10^{-6}) \frac{1}{m}$$

$$c) Z_w = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} = \sqrt{\frac{40,72 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega}{m} + j2\pi 50Hz \cdot 895,4 \frac{nH}{m}}{j2\pi 50Hz \cdot 12,6 \frac{pF}{m}}} = (267,3 - j19,24) \Omega$$

$$d) P_{nat} = \frac{U_n^2}{|Z_w|} = \frac{(380kV)^2}{|267,3 - j19,24| \Omega} = 538,9MW$$

$$I_2 = 0$$

$$U_1 = U_2 \cosh(y\ell)$$

$$I_1 = \frac{U_2}{Z_w} \sinh(y\ell)$$

~~$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \underline{Z}_w \frac{\cosh(\gamma l)}{\sinh(\gamma l)}$$

$$= (267,3 - j19,24) \Omega \cdot \frac{807,1 + j27,12}{36,96 + j592,2}$$

$$= (8,768 - j364,6) \Omega$$~~

~~$$\underline{S}_1 = \frac{\underline{U}_1^2}{\underline{Z}_1^*} = \frac{(380 \text{ kV})^2}{(8,768 + j364,6) \Omega} = (9,519 - j395,8) \text{ MVA}$$~~

$$\cosh(\gamma l) = \cos(\beta l) \cdot \cosh(\alpha l) + j \sin(\beta l) \sinh(\alpha l)$$

$$= 807,1 \cdot 10^{-3} + j 27,12 \cdot 10^{-3}$$

$$\sinh(\gamma l) = \cos(\beta l) \cdot \sinh(\alpha l) + j \sin(\beta l) \cosh(\alpha l)$$

$$= 36,96 \cdot 10^{-3} + j 592,2 \cdot 10^{-3}$$

Da  $\underline{Z}_2 = \infty > \underline{Z}_w \Rightarrow \text{überlastung} \Rightarrow \text{Kompensation durch Parallelinduktivität}$

$$\underline{Z}_2 = j\omega L_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2}$$

$$U_2 \leq 1,1 \cdot U_n = 1,1 \cdot U_1$$

$$\underline{U}_1 = \cosh(\gamma l) \underline{U}_2 + \underline{Z}_w \cdot \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} \sinh(\gamma l)$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_w \cdot \underline{U}_2 \sinh(\gamma l)}{\underline{U}_1 - \cosh(\gamma l) \underline{U}_2} \quad \text{mit } \underline{U}_2 = U_2 = 1,1 U_1$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_w \cdot 1,1 \sinh(\gamma l)}{1 - 1,1 \cosh(\gamma l)} = \frac{(267,3 - j19,24) \Omega \cdot 1,1 \cdot (36,96 + j592,2) \cdot 10^{-3}}{1 - 1,1 (807,1 + j27,12) \cdot 10^{-3}}$$

$$= (-188,9 + j1,495 \cdot 10^3) \Omega \approx j|\underline{Z}_2| = j1507 \Omega$$

$$L_2 = \frac{|\underline{Z}_2|}{\omega} = \frac{1507 \Omega}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 4,797 \text{ H}$$

$$e) P_{\text{nat}} = \frac{U_n^2}{\underline{Z}_w} = \frac{380 \text{ kV}^2}{(267,3 - j19,24) \Omega} = 538,9 \text{ MW}$$

2 a)

$$a = \frac{230 \cdot 10^6 \text{ €}}{19,9 \cdot 10^3 \text{ kWh}} = 11,56 \frac{10^3 \text{ €}}{\text{kWh}}$$

$$c = \frac{0,06}{\frac{1}{a}} \cdot a = \frac{0,06}{\frac{1}{a}} \cdot 11,56 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} = 0,6936 \frac{10^3 \text{ €}}{\text{kWh}}$$

$$\alpha = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\frac{q^n - 1}{(q-1) \cdot q^n}} = \frac{(1,07-1) \cdot 1,07^{25}}{1,07^{25} - 1} = 0,08581 \frac{1}{a}$$

$$T_m = \frac{110 \text{ GWh}_{el}}{19,9 \text{ MW}_{el}} = 5528 \frac{\text{h}}{a}$$

$$b = d = 0$$

$$k = \frac{\alpha \cdot a + c}{T_m} = \frac{0,08581 \frac{1}{a} \cdot 11,56 \frac{10^3 \text{ €}}{\text{kWh}} + 0,6936 \frac{10^3 \text{ €}}{\text{kWh}}}{5528 \frac{\text{h}}{a}} = 0,3049 \frac{\text{€}}{\text{kWh}}$$

b)  $a = 650 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}$

$$c = 95 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}$$

$$b = \frac{0,40 \frac{\text{€}}{\text{m}^3} \cdot 36 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}}{0,58 \cdot 30 \text{ MJ/m}^3} = 0,08276 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}$$

$$d = 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}$$

$$k = \frac{\alpha a + c}{T_m} + b + d = \frac{0,08581 \frac{1}{a} \cdot 650 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}} + 95 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}}{5528 \frac{\text{h}}{a}} + 0,08276 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}} + 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{el}}$$

$$= 0,1110 \frac{\text{€}}{\text{kWh}}$$

$$c) \quad k = \frac{\alpha \cdot a_{el} + 0,06 \frac{1}{a} \cdot a_{sc}}{T_m}$$

$$a_{el} = \frac{k \cdot T_m}{\alpha + 0,06 \frac{1}{a}} = \frac{0,111 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot 5528 \frac{\text{h}}{\text{a}}}{0,08581 \frac{1}{\text{a}} + 0,06 \frac{1}{\text{a}}} = 4208 \frac{\text{€}}{\text{kWh}}$$

$$d) \quad a' = \frac{(230 + 40) 10^6 \text{€}}{19,9 \text{MW}} = 13,57 \cdot 10^3 \frac{\text{€}}{\text{kW}}$$

$$c' = 0,06 \frac{1}{a} \cdot a' = 0,06 \frac{1}{a} \cdot 13,57 \cdot 10^3 \frac{\text{€}}{\text{kW}} = 814,2 \frac{\text{€}}{\text{kW a}}$$

$$k = \frac{\alpha \cdot a' + c'}{T_m'} = \frac{0,08581 \frac{1}{\text{a}} \cdot 13,51 \cdot 10^3 \frac{\text{€}}{\text{kW}} + 814,2 \frac{\text{€}}{\text{kW a}}}{1,1 \cdot 5528 \frac{\text{h}}{\text{a}}} = 0,3245 \frac{\text{€}}{\text{kWh}}$$

höhere Stromerzeugungskosten  $\Rightarrow$  keine sinnvolle Investition

$$4) a) Z_Q = c \cdot \frac{U_2^2}{S_{kQ}} = 1,1 \frac{(30kV)^2}{4GVA} = 0,2475 \Omega$$

$$Z_Q = \sqrt{R_Q^2 + X_Q^2} = X_Q \sqrt{0,3^2 + 1^2}$$

$$X_Q = \frac{Z_Q}{\sqrt{0,3^2 + 1^2}} = \frac{0,2475 \Omega}{\sqrt{0,3^2 + 1^2}} = 0,2371 \Omega$$

$$R_Q = 0,3 \cdot X_Q = 0,3 \cdot 0,2371 \Omega = 0,07113 \Omega$$

$$b) Z_T = U_k \frac{U_2^2}{S_N} = 0,12 \frac{(30kV)^2}{40MVA} = 2,7 \Omega$$

$$R_T = \frac{P_k}{S_N} \cdot \frac{U_2^2}{S_N} = \frac{430kW \cdot (30kV)^2}{(40MVA)^2} = 0,2419 \Omega$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = \sqrt{(2,7 \Omega)^2 - (0,2419 \Omega)^2} = 2,689 \Omega$$

$$c) R_L = R' \cdot L = 0,15 \frac{\Omega}{km} \cdot 50km = 7,5 \Omega$$

$$X_L = \omega L' \cdot L = 2\pi \cdot 50Hz \cdot 1 \frac{mH}{km} \cdot 50km = 15,71 \Omega$$

$$d) Z_G = (R_Q + R_T + R_L) + j(X_Q + X_T + X_L) =$$

$$= 0,07113 \Omega + 0,2419 \Omega + 7,5 \Omega + j(0,2371 + 2,689 + 15,71) \Omega =$$

$$= (7,813 + j18,64) \Omega$$

$$e) I_{k3p}'' = c \frac{U_2}{\sqrt{3} Z_G} = \frac{1,1 \cdot 30kV}{\sqrt{3} \cdot |7,813 + j18,64| \Omega} = 942,7 A$$

$$f) i_p = \sqrt{2} \left( 1 + e^{-t \cdot R_G \frac{\omega}{X_G}} \right) I_{k3p}'' = \sqrt{2} \left( 1 + e^{-10ms \cdot 7,813 \Omega \cdot \frac{2\pi 50Hz}{18,64 \Omega}} \right) \cdot 942,7 A$$

$$= 1,690 kA$$

$$4g) Z_{Q'} = c \cdot \frac{U_1^2}{S_{kQ}} = 1,1 \frac{(110kV)^2}{4GVA} = 3,328 \Omega$$

$$I_{k3p}'' = c \cdot \frac{U_1}{\sqrt{3} \cdot Z_{Q'}} = 1,1 \frac{110kV}{\sqrt{3} \cdot 3,328 \Omega} = 20,99kA$$

$$5a) E = \rho \cdot V \cdot g \cdot \Delta h = 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 0,4 \cdot 60 \cdot 10^6 m^3 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 231m$$

$$= 54,39 TJ$$

$$b) E = m \cdot c_p \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{E}{m \cdot c_p} = \frac{54,39 \cdot 10^{12} J}{0,75 \cdot 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 20 \cdot 10^6 m^3 \cdot 4,18 \cdot 10^3 \frac{J}{kgK}}$$

$$= 0,8675 K$$

$$c) P_{el} = \eta_H \cdot \eta_T \cdot \eta_{el} \cdot (1 - \varepsilon) \cdot \rho \cdot Q_N \cdot g \cdot \Delta h =$$

$$= 0,94 \cdot 0,9 \cdot 0,96 \cdot (1 - 0,02) \cdot 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 110 \frac{m^3}{s} \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 231m =$$

$$= 198,4 MW$$

$$d) 0,4 \cdot V_{os} = 0,4 \cdot 60 \cdot 10^6 m^3 = 24 \cdot 10^6 m^3$$

$$(1 - 0,75) \cdot V_{os} = (1 - 0,75) \cdot 20 \cdot 10^6 m^3 = 5 \cdot 10^6 m^3 \quad \leftarrow \text{ist weniger}$$

$$t = \frac{0,25 V_{os}}{Q_N} = \frac{5 \cdot 10^6 m^3}{110 \frac{m^3}{s}} = 12,63 h$$

$$e) E = P_{el} \cdot t = 198,4 MW \cdot 12,63 h = 2,506 GWh$$