



## 1 Leitungsgleichungen

a)

$$\underline{\gamma} = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} \quad (1)$$

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \quad (2)$$

$$P_{nat} = \frac{U_n^2}{Z_W} \quad (3)$$

b)

$$R_L = \frac{U_n^2}{P_L} \quad (4)$$

c)

$$S_1 = \underline{U}_1 I_1^* = \underline{U}_1 \frac{\underline{U}_1^*}{\underline{Z}_W} = \frac{U_n^2}{\underline{Z}_W} \quad (5)$$

d)

$$\underline{U}_1 = \cosh(\underline{\gamma}l) \underline{U}_2 + \sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W I_2 \quad (6)$$

$$= \cosh(\underline{\gamma}l) \underline{U}_2 + \sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W \frac{\underline{U}_2}{R_L} \quad (7)$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\cosh(\underline{\gamma}l) + \sinh(\underline{\gamma}l) \frac{\underline{Z}_W}{R_L}} \quad (8)$$

e)

$$\underline{U}_1 = \cosh(\underline{\gamma}l) \underline{U}_2 + \sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W I_2 \quad (9)$$

$$= \cosh(\underline{\gamma}l) 0,9 \underline{U}_1 + \sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W \frac{0,9 \underline{U}_1}{\underline{Z}_2} \quad (10)$$


$$\sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W \frac{0,9 \underline{U}_1}{\underline{Z}_2} = \underline{U}_1 - \cosh(\underline{\gamma}l) 0,9 \underline{U}_1 \quad (11)$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\sinh(\underline{\gamma}l) \underline{Z}_W 0,9 \underline{U}_1}{\underline{U}_1 - \cosh(\underline{\gamma}l) 0,9 \underline{U}_1} \quad (12)$$

f)

## 2 Ein- und zweipoliger Kurzschluss

a)

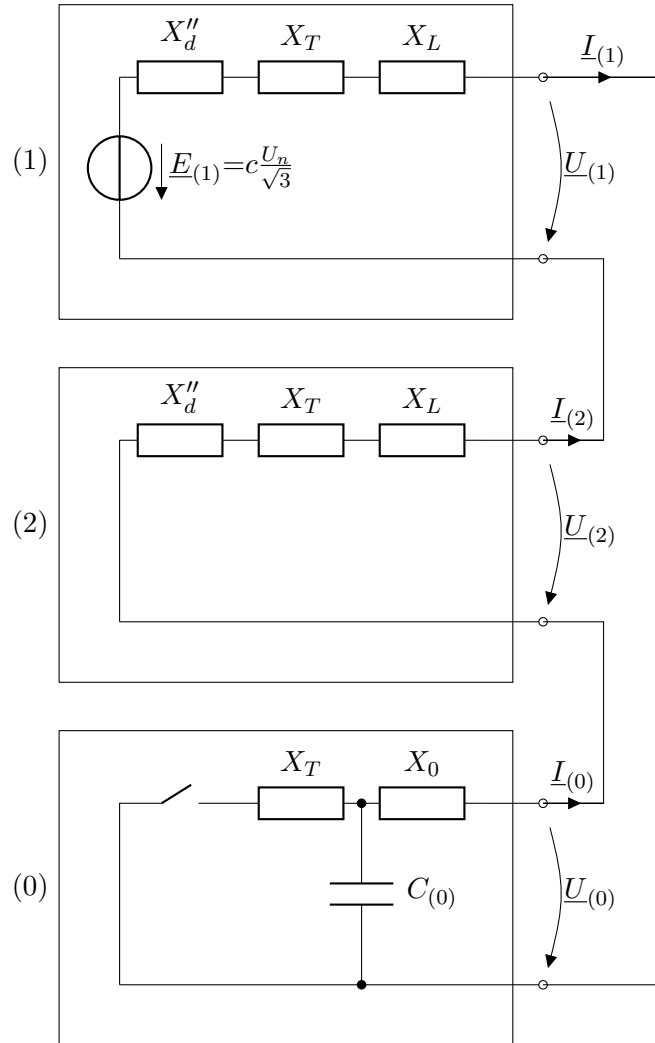

b)

$$X_d'' = x_d'' \frac{U_2^2}{S_N} \quad (13)$$

$$X_T = u_k \frac{U_2^2}{S_N} \quad (14)$$

$$X_L = \omega L_B' l \quad (15)$$

$$C_{(0)} = C_E' l \quad (16)$$


$$\underline{I}_{(1)} = \frac{c \frac{U_n}{\sqrt{3}}}{2j (X_d'' + X_T + X_L) + jX_0 + \frac{1}{j\omega C_{(0)}}} \quad (17)$$

$$\underline{I}_{k1p} = \underline{I}_a = \underline{I}_{(0)} + \underline{I}_{(1)} + \underline{I}_{(2)} = 3\underline{I}_{(1)} \quad (18)$$

c)

$$j\omega 3L_p + jX_T + \frac{1}{j\omega C_{(0)}} = 0 \quad (19)$$
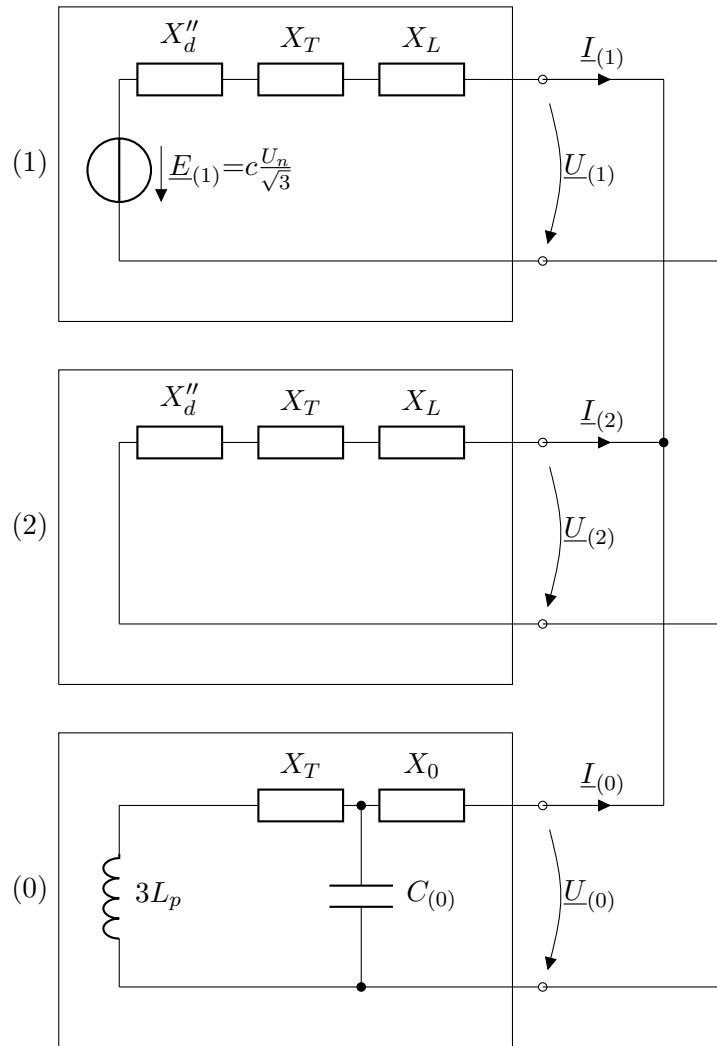
$$L_p = \frac{1}{3\omega^2 C_{(0)}} - \frac{X_T}{3\omega} \quad (20)$$



d)

e)


$$\underline{I}_{(0)} = 0 \text{ A} \quad (21)$$

$$\underline{I}_{(1)} = -\underline{I}_{(2)} = \frac{c \frac{U_n}{\sqrt{3}}}{2j(X_d'' + X_T + X_L)} \quad (22)$$

$$\underline{I}_b = \underline{I}_{(0)} + \underline{a}^2 \underline{I}_{(1)} + \underline{a} \underline{I}_{(2)} = (\underline{a}^2 - \underline{a}) \underline{I}_{(1)} = -j\sqrt{3} \underline{I}_{(1)} \quad (23)$$

$$\underline{I}_c = \underline{I}_{(0)} + \underline{a} \underline{I}_{(1)} + \underline{a}^2 \underline{I}_{(2)} = (\underline{a} - \underline{a}^2) \underline{I}_{(1)} = j\sqrt{3} \underline{I}_{(1)} \quad (24)$$

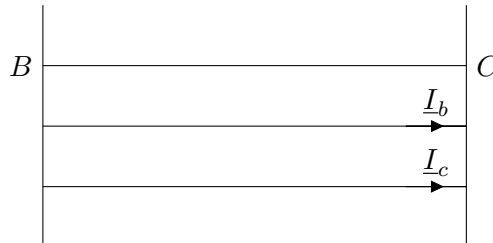f) In der Skizze sind die wahren Flussrichtungen und nicht die Orientierungen eingezeichnet.



### 3 A Transformator

a)

$$R_k = P_k \frac{U_2^2}{S_N^2} \quad (25)$$

b)

$$P_L = G_L U_L^2 \quad (26)$$

$$G_L = \frac{P_L}{U_L^2} = \frac{P_L}{U_2^2} \quad (27)$$

c)

$$Q_L = -B_L U_L^2 \quad (28)$$

$$S_L = U_L I_L = U_N I_N \cdot 0,25 \% = S_N \cdot 0,25 \% \quad (29)$$

$$Q_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2} \quad (30)$$

$$B_L = -\frac{Q_L}{U_L^2} \quad (31)$$

d)

$$Z_k = u_k \frac{U_2^2}{S_N} \quad (32)$$

### 3 B Parallelschaltung von zwei Transformatoren

a)


$$\Delta U_{US} = U_{US1} - U_{US2} = U_{OS} \left( \frac{1}{\underline{u}_1} - \frac{1}{\underline{u}_2} \right) \quad (33)$$

$$\underline{U}'_{US} = \underline{U}_{US1} - \frac{Z_{kT1}}{Z_{kT1} + Z_{kT2}} \Delta U_{US} \quad (34)$$

b)

$$\underline{I}_k = \frac{\Delta U_{US}}{Z_{kT1} + Z_{kT2}} \quad (35)$$

c)

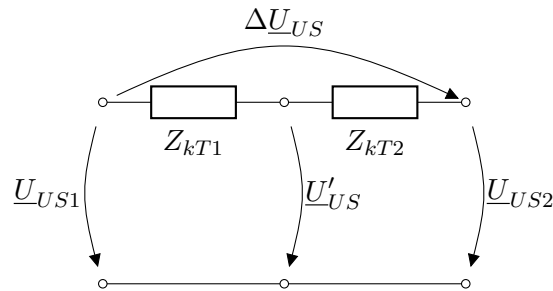

## 4 Fünf Sicherheitsregeln

Siehe Skriptum S.IX

## 5 Wirtschaftlichkeitsrechnung

a)

$$\alpha = \frac{(q-1)q^n}{q^n-1} = \frac{(1,05-1)1,05^{25}}{1,05^{25}-1} = 0,07095 \frac{1}{a} \quad (36)$$

$$T_m = \frac{E}{P} = \frac{2100 \frac{\text{GWh}}{a}}{300 \text{ MW}_{\text{el}}} = 7000 \frac{\text{h}}{a} \quad (37)$$

$$k = \frac{\alpha a + c}{T_m} + b + d \quad (38)$$

$$= \frac{0,07095 \frac{1}{a} \cdot 590 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{\text{el}} a} + 87 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{\text{el}} a} + \frac{0,37 \frac{\text{€}}{\text{m}^3} \cdot 3,6 \frac{\text{MJ}}{\text{kWh}}}{0,59 \cdot 30 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3}} + 0,001 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{\text{el}}} \quad (39)$$

$$= 0,09466 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{\text{el}}} \quad (40)$$

b)

$$\alpha = \frac{(q-1)q^n}{q^n-1} = \frac{(1,04-1)1,04^{40}}{1,04^{40}-1} = 0,05052 \frac{1}{a} \quad (41)$$

$$T_m = \frac{E}{P} = \frac{1560 \frac{\text{GWh}}{a}}{300 \text{ MW}_{\text{el}}} = 5200 \frac{\text{h}}{a} \quad (42)$$

$$k = \frac{\alpha a + c}{T_m} + b + d \quad (43)$$

$$= \frac{0,05052 \frac{1}{a} \cdot 3100 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{\text{el}} a} + 78 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{\text{el}} a}}{5200 \frac{\text{h}}{a}} \quad (44)$$

$$= 0,04512 \frac{\text{€}}{\text{kWh}_{\text{el}}} \quad (45)$$

c)


$$k_{GuD} = \frac{\alpha_{LWK} a_{LWK} + c_{LWK}}{T_{m,LWK}} \quad (46)$$

$$T_{m,LWK} = \frac{\alpha_{LWK} a_{LWK} + c_{LWK}}{k_{GuD}} = \frac{0,050\,52 \frac{1}{a} \cdot 3100 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} a} + 78 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} a}}{0,094\,66 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} h}} = 2478 \frac{h}{a} \quad (47)$$

d)

$$k_{GuD} = \frac{128,9 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} a}}{T_m} + 0,076\,25 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} h} \quad (48)$$
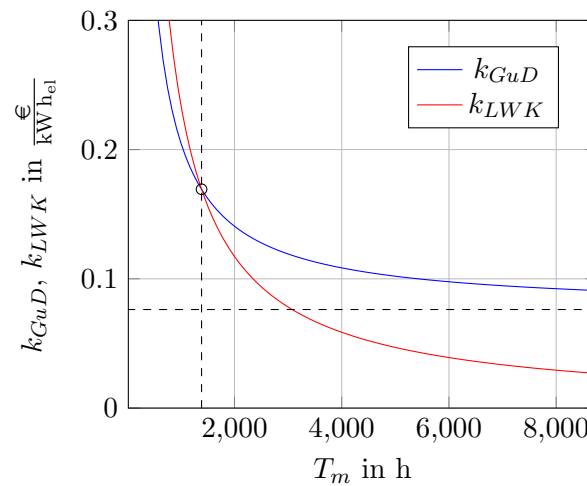
$$k_{LWK} = \frac{234,6 \frac{\text{€}}{\text{kW}_{el} a}}{T_m} \quad (49)$$



e)