
EV - 2016

Schriftliche Prüfung aus VO Energieversorgung am 21.01.2016

NI /\ /	1	NA-+ NI /I/	,
Name/Vorname:	/	MatrNr./Knz.:	/

1. Lastfluss- und Kurzschlussbetrachtung (24 Punkte)

Gegeben sei folgende Anordnung:

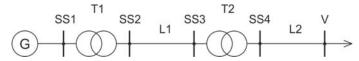

<u>Ersatz-Generator:</u> $U_N = 110 \text{ kV}, S_N = 500 \text{ MVA}, x_d = 150 \%, x_d^{"} = 26 \%,$

<u>Transformator T1:</u> $U_1/U_2 = 110 \text{ kV/} 20 \text{ kV}, S_N = 5 \text{ MVA}, P_k = 0.07 \text{ MW}, u_k = 7 \%$

Transformator T2: $U_1/U_2 = 20 \text{ kV}/0.4 \text{ kV}, S_N = 630 \text{ kVA}, P_k = 10 \text{ kW}, u_k = 6 \%$

Freileitung L1: I = 10 km, $R' = 0.7 \Omega/\text{km}$, $X' = 0.4 \Omega/\text{km}$

Kabel L2: I = 0.5 km, R' = 0.3 Ω/km, X' = 0.1 Ω/km

Lastflussberechnungen:

- a. (10) Berechnen sie alle relevanten Resistanzen und Reaktanzen aller Elemente der obigen Netzkonfiguration <u>bezogen auf die Spannungsebene im Verknüp-fungspunkt V</u>. Verwenden Sie für den Ersatz-Generator die bezogene stationäre Reaktanz x_d.
- b. (5) Die Spannung an Sammelschiene SS4 wird auf 100% konstant gehalten. Bestimmen sie die **Spannung im Verknüpfungspunkt V** in Prozent, wenn am Verknüpfungspunkt V eine symmetrische 3-phasige Last mit $R_L = 7,5~\Omega$ pro Phase in Sternschaltung angeschlossen ist.


Kurzschlussberechnungen:

<u>Hinweis</u>: Für die folgenden Punkte sind die Berechnungen aus den Punkten b. bis c. nicht notwendig. (Die Werte aus dem Punkt a. können teilweise herangezogen werden):

- c. (6) Berechnen sie die wirksame Gesamtimpedanz im Fall eines dreipoligen Kurzschlusses und Kurzschlussleistung im Verknüpfungspunkt V. Verwenden Sie für den Ersatz-Generator die bezogene subtransiente Reaktanz x_d". Der Sicherheitsfaktor ist mit c = 1,0 anzunehmen.
- d. (3) Berechnen Sie den **dreiphasigen Anfangs-Kurzschlussstrom** mit dem Sicherheitsfaktor c = 1,1 , wenn der Kurzschluss im Verknüpfungspunkt V auftritt!

EV - 2016

2. Betriebsparameter einer 380kV-Leitung

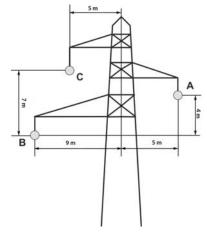

Für eine 380 kV-Leitung in einem 50 Hz Netz mit **3er-Bündeln** und einem Mastbild wie in der Abbildung sollen verschiedene Betriebsparameter ermittelt werden. Es wird angenommen, dass die Leitung über ihre Länge **verdrillt** und damit symmetriert wird.

Querschnitt Einzelleiter:300 mm²Leiterabstand a im Bündel:40 cmAnzahl Leiter im Bündel:3Länge der Leitung:150 km

Gleichstromwiderstand (Einzelleiter): $0.1 \Omega/km$ Stromverdrängungsfaktor bei 50 Hz: $k_{cr} = 1.2$

Abbildung nicht maßstäblich!

- a. (6) Wie groß ist die längenbezogene symmetrische Betriebsinduktivität der Leitung?
- b. (3) Wie groß ist die längenbezogene symmetrische Betriebskapazität der Leitung?
- c. (3) Wie groß ist die **komplexe Ausbreitungskonstante** $\underline{\gamma}$ unter der zusätzlichen Annahme, dass G'=0 $\frac{s}{km}$? Verwenden Sie die Näherung für die Dämpfungs- und Phasenkonstante ($R'\ll\omega L'$, $G'\ll\omega C'$):

$$\alpha \approx \frac{R'}{2} \sqrt{\frac{C'}{L'}} + \frac{G'}{2} \sqrt{\frac{L'}{C'}} \qquad \qquad \beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \approx \omega \sqrt{L'C'}$$

- d. (3) Leiten Sie für die leerlaufende und verlustlose Leitung ($R = 0 \frac{\Omega}{km}$, $G = 0 \frac{S}{km}$) allgemein die Scheinleistung am Leitungsanfang als Funktion $\underline{S}_1 = f(U_1, Z_W, Länge)$ her.
- e. (3) Skizzieren Sie qualitativ das Zeigerdiagramm der leerlaufenden Leitung im Verbraucherzählpfeilsystem (Strom & Spannung am Anfang der Leitung) und begründen Sie Ihre Darstellung.
- f. (3) Wie groß ist die thermische Dauerstrombelastbarkeit eines Einzeleiters Ith, wenn angenommen wird, dass die natürliche Leistung der verlustlosen Leitung der thermisch übertragbaren Scheinleistung entspricht?
- g. (3) Wie groß ist der induktive Anteil der **Blindleistung** der Leitung wenn die verlustlose Leitung mit l_{th} belastet wird?

EV - 2016

EV - 2016

3. Wasserkraft (24 Punkte)

Der Obersee (OS) ist über ein Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) mit dem Untersee (US) verbunden. Mit je einem Pump- und Turbinensatz können die Wassermengen zwischen Oberund Untersee bewegt werden.

Kenndaten des Pumpspeicherkraftwerks zwischen Obersee (OS) und Untersee (US):

Volumen Obersee	V_{OS}	70	Mio. m³
Volumen Untersee	V_{US}	35	Mio. m³
Füllstand Obersee (des Volumens)		50	%
Füllstand Untersee (des Volumens)		60	%
mittlere Fallhöhe	h	200	m
Nenndurchfluss	Q_N	115	m³/s
Hydraulischer Wirkungsgrad	η_H	93	%
Turbinenwirkungsgrad	η_T	91	%
Pumpenwirkungsgrad	η_P	88	%
Generatorwirkungsgrad	η_{Gen}	96	%
Eigenbedarfsfaktor	ε	2	%

- a. (3) Welche potenzielle Energie weist der Speicherinhalt des Oberbeckens gegenüber dem Unterbecken auf?
- b. (5) Wie hoch ist die **elektrische Pumpleistung** P_{el} des Pumpspeicherkraftwerks, um einen Durchfluss von $Q=80~m^3/s$ im **Pumpbetrieb** zu erzielen?
- c. (5) Wie lange kann unter den gegebenen Füllständen und dem Durchfluss aus Punkt (b) das Kraftwerk im Pumpbetrieb gefahren werden? <u>Hinweis:</u> es finden keine weiteren Zu- oder Abflüsse aus Ober- und Untersee statt.
- d. (4) Welche **elektrische Energie** wird in dem Zeitraum aus Punkt (c) aufgenommen?
- e. (3) Um wie viel erhöht sich dabei die **potenzielle Energie** des Wassers im Pumpspeicherkraftwerk?
- f. (4) Wie groß ist der **Durchmesser D der Wasserturbine**, wenn diese einen Generator mit 12 Polpaaren (2p = 24) antreibt, der in ein 50 Hz Netz einspeist?

Hinweis:
$$n = \frac{f \cdot 60s/min}{p}$$
 $D = 60s/min \frac{\sqrt{2g\Delta h}}{2\pi n}$

4. Fünf Sicherheitsregeln (4 Punkte)

Bringen	Sie die fünf Sicherheitsregeln in die richtige Reihenfolge:
	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
	Gegen Wiedereinschalten sichern
	Freischalten (d.h. allpoliges Trennen einer elektrischen Anlage von spannungs führenden Teilen)
	Erden und kurzschließen
	Spannungsfreiheit allpolig feststellen

Richtige Antwort bitte <u>deutlich</u> markieren.	
<u>Hinweis:</u> Es ist jeweils eine Antwort richtig!	
Wie hoch ist die Nennfrequenz im österreichischen elektrischen Energangen	rgiesystem?
☐ 50Hz	
☐ 60Hz	
☐ 103,8Mhz	
2. Welchen Effektivwert haben die Leiter-Leiter-Spannungen in einem s	symmetrischen
110kV-Netz?	
☐ Etwa 110kV/√2	
Etwa 110kV	
☐ Etwa 110kV/√3	
☐ Etwa 110kV/√2·√3	
Mit welcher Frequenz pulsiert die Augenblicksleistung in einem symi	metrischen 50Hz-
Drehstromsystem?	
<u> </u>	
☐ Mit 50Hz ☐ Mit 100Hz	
Gar nicht	
Garment	
4. Die Generatoren eines Kraftwerkes, das an ein 50Hz-Netz angeschlos	sen ist, haben
eine synchrone Drehzahl von 300 Umdrehungen/min. Welche Polpa	arzahl haben die
Generatoren?	
□ 6	
10	
☐ 20	
- Me 170 1 1 5 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
5. Wie verhält sich eine Freileitung, die oberhalb der natürlichen Leistu	ng betrieben
wird, gegenüber dem Energiesystem?	
☐ Eher wie eine Induktivität	
☐ Eher wie eine Kapazität	
Eher wie ein Widerstand	
6. Welches Bauelement kann eingesetzt werden, um eine unterhalb de	r natürlichen
Leistung betriebene Leitung zu kompensieren?	
☐ Eine Drosselspule (Induktivität)	
☐ Eine Kondensatorbatterie (Kapazität)	
☐ Ein Widerstand	

7.	Welche Auswirkung haben Bündelleiter bei Freileitungen gegenüber Einfachleitern?
	Sie erhöhen die natürliche Leistung
	Sie reduzieren die natürliche Leistung
	Sie reduzieren die thermische Grenzleistung
8.	Wie verhält sich ein untererregter Synchrongenerator bezüglich seiner Blindleistung?
	☐ Wie eine Kapazität
	Wie eine Induktivität
	Wie ein Widerstand
9.	Was sollte beim Parallelschalten von Transformatoren berücksichtigt werden?
	☐ Die Leistungen sollten ähnlich groß sein
	☐ Der Aufstellungsort sollte gleich sein
	Die Anzahl der Windungen auf der Primär- und Sekundärseite sollten jeweils gleich sein
10.	Eine Wasserkraftanlage kann mit einer Wassermenge Q von 25m³/s eine elektrische
	Leistung von 5MW erzeugen. Welche Höhendifferenz arbeitet die Turbine ungefähr
	ab?
	☐ 20m
	25m
11.	Bei welchem Kernreaktortyp trennt ein Wärmetauscher den Primärkreislauf vom Se-
	kundärkreislauf?
	☐ Beim Siedewasserreaktor
	☐ Beim Druckwasserreaktor
	Bei keinem der beiden Reaktortypen
12.	Wie hängt die mögliche Leistung einer Windturbine von der Windgeschwindigkeit v ab?
	···
	Linear (~v)
	Quadratisch (~v²)
	☐ Kubisch (~v³)
	Gar nicht
13.	Welcher Anteil der in einem Windstrom enthaltenen kinetischen Leistung kann durch
	einen Konverter entnommen werden (Betz'scher Wert)?
	☐ 16⅔%
	<u> </u>

EV - 2016

44 W.H. T.H. A. H. B. H. B. H. B.
14. Welcher Turbinentyp kann auch als Pumpe eingesetzt werden?
☐ Die Kaplanturbine
☐ Die Francisturbine
☐ Die Peltonturbine
15. Welcher Turbinentyp wird insbesondere in Laufwasserkraftwerken mit kleiner Fall-
höhe und großen Wassermengen eingesetzt?
☐ Die Kaplanturbine
☐ Die Francisturbine
☐ Die Peltonturbine
16. In welchem Wertebereich kann der Stoßfaktor κ liegen?
☐ Von 0 bis 1
☐ Von 1 bis 2
☐ Von 0 bis 2
17. Bei welchem Kurzschlussstromverlauf klingt der Wechselstromanteil nicht ab?
Beim generatornahen Kurzschluss
Beim generatorfernen Kurzschluss
☐ Beim Dauerkurzschluss
18. Um welchen Faktor erhöhen sich die Leiter-Erde-Spannungen der beiden gesunden
Phasen während eines einpoligen Erdschlusses in Netzen mit isoliertem Sternpunkt?
☐ Um den Faktor √2
☐ Um den Faktor √3
Um den Faktor 2
19. Welche Art von Schaltern kann keine Lastströme ausschalten?
Trennschalter
Lastschalter
Leistungsschalter
20. Welche Größen sind bei der Lastflussrechnung an einem PV-Knoten vorgegeben?
Photovoltaikeinspeisung und Verbraucherleistung
☐ Wirkleistung P und Blindleistung Q
☐ Wirkleistung P und Spannung U

EV - 2016

21. In einem Verbundsystem, das aus den drei Regelzonen A, C und D besteht, kommt o
in der Regelzone A zu einem ungeplanten Ausfall eines Kraftwerkes, das zuvor mit
voller Leistung eingespeist hat.
Wie verhält sich die Frequenz im Verbundsystem?
☐ Die Frequenz sinkt nur in der Regelzone A ab
☐ Die Frequenz sinkt nur in den Regelzonen C und D ab
Die Frequenz sinkt in allen drei Regelzonen ab
Welche der Regelzonen beteiligen sich an der Primärregelung?
☐ Nur die Regelzone A
Nur die Regelzonen C und D
Alle Regelzonen gemeinsam
Welche der Regelzonen beteiligen sich an der Sekundärregelung?
☐ Nur die Regelzone A
☐ Nur die Regelzonen C und D
Alle Regelzonen gemeinsam
22. Welchen Wert sollte die dynamische Frequenzabweichung nach einer Störung nich
unterschreiten?
49,82 Hz, also 180mHz weniger als die Nennfrequenz
49,8 Hz, also 200mHz weniger als die Nennfrequenz
49,2 Hz, also 800mHz weniger als die Nennfrequenz