
### EV - 03/2016

#### Schriftliche Prüfung aus VO Energieversorgung am 02.03.2016

| Name/Vorname:        | / MatrNr./Knz.: | / |
|----------------------|-----------------|---|
| ivalile, vollialile. | /               |   |
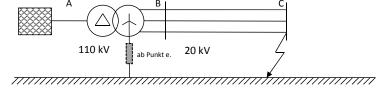
#### 1. Einpoliger Kurzschluss (24 Punkte)



#### Netz:

$$U_N = 110 \text{ kV}$$
;  $S_k'' = 2500 \text{ MVA (c=1)}$ ;  $R = 0$ 

#### Transformator:

$$U_A/U_B=110/20;\ S_N=40\ MVA;\ u_k=13\%$$
 (Annahme  $P_k=0$ );  $X_0=6\ \Omega$  (auf 20 kV Seite)

#### Freileitung:

R' = 0; 
$$X_B' = 0.3 \Omega/\text{km}$$
;  $X_0' = 0.85 \Omega/\text{km}$ ;  $I = 10 \text{ km}$ 

Der Sternpunkt des Transformators ist auf der 20kV-Seite starr geredet ( $R_E = 0$ ). An der Sammelschiene C ereignet sich ein einpoliger Erdkurzschluss:

- a. (6) Zeichnen Sie das relevante Ersatzschaltbild dieses Fehlerfalls im Komponentensystem (Spannungen, Ströme, alle Impedanzen).
- b. (5) Bestimmen Sie die wirksame Gesamtreaktanz der Ersatzschaltung im Mit-, Gegen- und Nullsystem.
- c. (3) Wie groß ist der einpolige Erdkurzschlussstrom (c = 1,1)?
- d. (6) Wie groß sind die Phasenspannungen und Phasenströme in komplexer Darstellung am Kurzschlussort?

(Punkt e. kann unabhängig von Punkt a. – d. gelöst werden.) Zur Begrenzung des **einpoligen Erdkurzschlussstromes** wird auf der 20kV-Seite des Transformators im Sternpunkt eine Petersenspule angeschlossen (siehe Bild).

e. (4) Welchen Induktivitätswert muss die Petersenspule bei idealer Kompensation aufweisen?

 $\underline{HINWEIS}$ : C'<sub>E</sub> der Freileitung beträgt 15 nF/km und vernachlässigen Sie für diesen Punkt alle gegebenen Reaktanzen.


### EV - 03/2016

#### 2. Auslegung eines Erdkabels (24 Punkte)

Gegeben ist ein 220kV Kupferkabel mit einem Aufbau gemäß Abbildung rechts.

Die Ableitungsverluste in der Isolierung sollen vernachlässigt werden. Auch wird der Schirm für die thermische Auslegung nicht berücksichtigt.

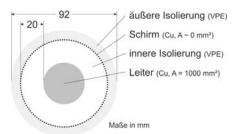Die spezifischen thermischen Widerstände betragen  $\rho_{W-VPF} = 3.5 \frac{\kappa \cdot m}{W}$ 



 $\rho_{W, \; Erdreich}$ =2,0  $\frac{\kappa \cdot m}{W}$   $\rightarrow$  *Hinweis*: Das umgebende, trockene Erdreich wird bis zu einem Radius von 50 cm betrachtet!

Der spezifische elektrische Widerstand von Kupfer beträgt  $\rho_{Cu}$ =0,0178  $\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ , der Stromverdrängungsfaktor für die Nennfrequenz sei 1,25.

- a. (6) Wie groß ist der thermische Gesamtwiderstand? Zeichnen Sie den Ersatzschaltplan für den Wärmestrom.
- b. (3) Welche Dauerstrombelastung des Innenleiters darf nicht überschritten werden bei einem maximal zulässigen Temperaturunterschied zur Umgebung des Innenleiters von 70°C?
- c. (3) Wie groß ist die bezogene **Betriebskapazität** des Kabels ( $\varepsilon_{r, VPE} = 2,4$ )?


Mit dem Kabel aus den obigen Punkten wird ein 220kV-Dreiphasensystem mit drei (3) Einleiter-Kabel aufgebaut, die sich thermisch nicht beeinflussen:

- d. (3) Berechnen Sie die thermisch übertragbare Scheinleistung dieses Dreiphasensystems.
- e. (5) Wie groß sind der bezogene Ladestrom und die bezogene Ladeleistung dieses Dreiphasensystems?
- f. (4) Welche Länge des Kabels darf nicht überschritten werden damit überhaupt noch eine Übertragung elektrischer Energie möglich ist?

EV - 03/2016
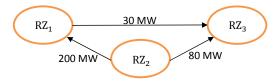
#### 3. Regelenergie (24 Punkte)

Wir betrachten drei Regelzonen (RZ) in der Abbildung unten und nehmen im ersten Schritt an, dass es keine Frequenzabweichung und Fahrplanverletzung zwischen den RZ gibt.  $RZ_2$ exportiert zu  $RZ_1$  200 MW, sowie 80 MW zu  $RZ_3$ .  $RZ_1$  exportiert zu  $RZ_3$  30 MW.



Nun fällt in der  $RZ_2$  ein Kraftwerksblock mit 60 MW wegen einem Trafobrand aus. Durch Primärregelung aller RZ werden die ausgefallenen 60 MW aufgebracht, welche sich je nach Erzeugungsleistung auf die drei Regelzonen aufteilen. Als Werte für die primäre Regelleistung  $K_{RI} \cdot \Delta f$  werden folgende Werte angenommen:

$$RZ_1 \rightarrow 20 \text{ MW}, RZ_2 \rightarrow 30 \text{ MW}, RZ_3 \rightarrow 10 \text{ MW}$$

Hinweis: der Selbstregeleffekt der Last ist zu vernachlässigen.

- a. (5) Bestimmen Sie **die Austauschleistung** jeder Regelzone **vor dem Ereignis**  $(P_{Ai\ soll})$  **und nachdem** die **primäre Regelleistung** eingesetzt hat  $(P_{iMessung})$ .

  Hinweis: Die importierte Leistung ist mit "+"und exportierte mit "-"zu berechnen.
- b. (3) Bestimmen Sie **die Regelzonenfehler (ACE)**  $G_i$  für jede RZ durch das Netzkennlinienverfahren.

Hinweis: 
$$G_i = P_{iMessung} - P_{Ai \ soll} + K_{RI} \cdot \Delta f$$

c. (2) Was werden die drei Sekundärregler nach der Berechnung der Regelzonenfehler unternehmen?

In der  $RZ_2$  gibt es einen Windpark mit 20 Windkraftanlagen. Die Kenndaten für eine Windkraftanlage und die Messergebnisse des Leistungstests beinhalten folgende Daten:

| Rotordurchmesser                                      | $D_R$                    | 101  | m   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|
| Windnenngeschwindigkeit der Windkraftanlage           | $v_N$                    | 12,5 | m/s |
| Gesamtwirkungsgrad von Generator und Getriebe         | $\eta_{\textit{Gesamt}}$ | 0,87 |     |
| Windgeschwindigkeit vor der Turbine (Volllastbereich) | $v_1$                    | 13,5 | m/s |
| Windgeschwindigkeit nach der Turbine                  | $v_2$                    | 9,3  | m/s |

Die Windgeschwindigkeit  $v_1$  und  $v_2$  sind durch eine Windgeschwindigkeitsmessung in Nabenhöhe vorgegeben und sollen als konstant angenommen werden.

- d. (3) Berechnen Sie den **mittleren Leistungsbeiwert**  $\mathcal{C}_P$  für diese Anlage mit den angegebenen Messergebnissen aus der obigen Tabelle.
- e. (7) Wie groß ist die **elektrische Nennleistung der Windkraftanlage**  $P_{N\_el}$  unter Annahme des zuvor berechneten Leistungsbeiwerts?
- f. (4) Auf welchen Anteil (in %) der Gesamtnennleistung aus Punkt e) müsste der Windpark gedrosselt werden, sodass die ausgefallene Leistung (60MW) aus dem ersten Teil der Aufgabe ins Netz geliefert werden kann?

EV - 03/2016

#### 4. Fünf Sicherheitsregeln (4 Punkte)

Gegen Wiedereinschalten sichern

| Bringen Sie die fünf Sicherheitsregeln in die richtige Reihenfolge:                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken                              |
| Freischalten (d.h. allpoliges Trennen einer elektrischen Anlage von spannung<br>führenden Teilen) |
| Spannungsfreiheit allpolig feststellen                                                            |
| Erden und kurzschließen                                                                           |
|                                                                                                   |

## 5. Theoriefragen (24 Punkte) Richtige Antwort bitte deutlich markieren. Hinweis: Es ist jeweils eine Antwort richtig! 1. Wie bezeichnet man die sicher nachgewiesenen und mit bekannter Technologie wirtschaftlich gewinnbaren Vorkommen fossiler Energieträger in der Erdkruste? Reserven Ressourcen statische Reichweite 2. Wie setzt sich die Erzeugung elektrischer Energie in Österreich etwa zusammen? 60% Wasserkraft, 10% andere Erneuerbare, 30% fossil-thermische Kraftwerke 60% Wasserkraft, 30% andere Erneuerbare, 10% fossil-thermische Kraftwerke 60% fossil-thermische Kraftwerke, 30% Wasserkraft, 10% andere Erneuerbare 3. Welchen Effektivwert haben die Leiter-Erde-Spannungen in einem symmetrischen 110kV-Netz? □ Etwa 110kV/√2 Etwa 110kV Etwa 110kV/ $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ 4. Mit welcher Frequenz pulsiert die Augenblicksleistung in einem symmetrischen 50Hz-Drehstromsystem? ☐ Mit 50Hz Mit 100Hz Gar nicht 5. Welche Spannungen werden als Nennspannungen im Drehstromsystem angegeben? Mitsystemspannungen Leiter-Erde-Spannungen ∇erkettete Spannungen 6. Die Generatoren eines Kraftwerkes, das an ein 50Hz-Netz angeschlossen ist, haben eine Polpaarzahl von 10. Welche synchrone Drehzahl haben die Generatoren? 300 Umdrehungen/min 500 Umdrehungen/min

600 Umdrehungen/min

| 7.  | Wie verhält sich ein Kabel, die unterhalb der natürlichen Leistung betrieben wird, gegenüber dem Energiesystem?                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ☐ Eher wie eine Induktivität                                                                                                                                      |
|     | Eher wie eine Kapazität                                                                                                                                           |
|     | Eher wie ein Widerstand                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Wie verhält sich ein übererregter Synchrongenerator bezüglich seiner Blindleistung?                                                                               |
|     | ☐ Wie eine Kapazität                                                                                                                                              |
|     | ☐ Wie eine Induktivität                                                                                                                                           |
|     | ☐ Wie ein Widerstand                                                                                                                                              |
| 9.  | Eine Wasserkraftanlage kann mit einer Wassermenge Q von 20m³/s eine elektrische<br>Leistung von 4MW erzeugen. Welche Höhendifferenz arbeitet die Turbine ungefähr |
|     | ab?                                                                                                                                                               |
|     | ☐ 5m                                                                                                                                                              |
|     | 20m                                                                                                                                                               |
|     | ☐ 25m                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                   |
| 10. | Wie hängt die mögliche Leistung einer Windturbine von der Windgeschwindigkeit v ab?                                                                               |
|     | au:                                                                                                                                                               |
|     | Linear (~v)                                                                                                                                                       |
|     | Quadratisch (~v²)                                                                                                                                                 |
|     | ☐ Kubisch (~v³)                                                                                                                                                   |
|     | ☐ Gar nicht                                                                                                                                                       |
| 11. | Welche Wasserturbine ist in diesem Bild dargestellt?                                                                                                              |
|     | ☐ Eine Kaplanturbine                                                                                                                                              |
|     | ☐ Eine Francisturbine                                                                                                                                             |
|     | ☐ Eine Peltonturbine                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                   |
| 12. | Wie verhält sich die Geschwindigkeit des Wasserstrahls auf eine Peltonturbine, wenn                                                                               |
|     | die Leistung durch Reduzieren des Volumenstroms gesenkt wird.                                                                                                     |
|     | ☐ Die Geschwindigkeit wird kleiner                                                                                                                                |
|     | Die Geschwindigkeit bleibt gleich                                                                                                                                 |
|     | Die Geschwindigkeit wird höher                                                                                                                                    |
| 13. | Bei welcher Art der Regelung einer Windkraftanlage werden die einzelnen Rotorflü-                                                                                 |
|     | gel verstellt?                                                                                                                                                    |
|     | ☐ Bei der Pitch-Regelung                                                                                                                                          |
|     | ☐ Bei der Stall-Regelung                                                                                                                                          |
|     | ☐ Bei der Widerstands-Regelung                                                                                                                                    |

# EV - 03/2016

| 14. Bei welchem Kurzschlussstromverlauf klingt das Wechselglied ab?                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beim generatorfernen Kurzschlussstromverlauf                                                                                                                                                    |
| Beim generatornahen Kurzschlussstromverlauf                                                                                                                                                     |
| Beim dreipoligen Kurzschluss                                                                                                                                                                    |
| 45.61.01                                                                                                                                                                                        |
| 15. Stoßkurzschlussstrom $I_p$ und Anfangskurzschlusswechselstrom $I_k$ " hängen entsprechend $I_p = \kappa \sqrt{2} I_k$ " zusammen. In welchem Wertebereich kann der Stoßfaktor $\kappa$ lie- |
| gen?                                                                                                                                                                                            |
| _                                                                                                                                                                                               |
| Von 0 bis 1                                                                                                                                                                                     |
| ☐ Von 1 bis 2                                                                                                                                                                                   |
| ☐ Von 0 bis 2                                                                                                                                                                                   |
| 16. Wann tritt praktisch kein Gleichglied im Kurzschlussstromverlauf auf?                                                                                                                       |
| Wenn der stationäre Fehlerstrom im Zeitpunkt des Fehlereintritts gerade                                                                                                                         |
| seinen Nulldurchgang hätte                                                                                                                                                                      |
| Wenn der stationäre Fehlerstrom im Zeitpunkt des Fehlereintrittes gerade                                                                                                                        |
| seinen maximalen Wert hätte                                                                                                                                                                     |
| Wenn der Strom unmittelbar vor Fehlereintritt gerade seinen maximalen                                                                                                                           |
| Wert hatte                                                                                                                                                                                      |
| 17. Welche Art von Schaltern kann Kurzschlussströme ausschalten?                                                                                                                                |
| Trennschalter                                                                                                                                                                                   |
| Lastschalter                                                                                                                                                                                    |
| Leistungsschalter                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                 |
| 18. Welche Größen sind bei der Lastflussrechnung an einem PV-Knoten vorgegeben?                                                                                                                 |
| Photovoltaikeinspeisung und Verbraucherleistung                                                                                                                                                 |
| ☐ Wirkleistung P und Blindleistung Q                                                                                                                                                            |
| Wirkleistung P und Spannung U                                                                                                                                                                   |
| 19. Welchen Wert sollte die dynamische Frequenzabweichung nach einer Störung nicht                                                                                                              |
| unterschreiten?                                                                                                                                                                                 |
| _                                                                                                                                                                                               |
| 49,82 Hz, also 180mHz weniger als die Nennfrequenz                                                                                                                                              |
| <ul> <li>49,8 Hz, also 200mHz weniger als die Nennfrequenz</li> <li>49,2 Hz, also 800mHz weniger als die Nennfrequenz</li> </ul>                                                                |
| 43,2 112, also dodini iz weniger als die Neimirequenz                                                                                                                                           |
| 20. Welcher Anteil der Stromgestehungskosten wird maßgeblich durch die Kosten für die                                                                                                           |
| Errichtung eines Kraftwerkes beeinflusst?                                                                                                                                                       |
| Die leistungsabhängigen Kosten                                                                                                                                                                  |
| ☐ Die arbeitsabhängigen Kosten                                                                                                                                                                  |
| ☐ Die Brennstoffkosten                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                 |

# EV - 03/2016

| vo<br>tu | ne Windkraftanlage mit der Nennleistung 5MW speist in einem Jahr eine Energie in 10GWh in das Netz ein. An 150 Stunden im Jahr erreicht sie dabei ihre Nennleisng, den Rest des Jahres liegt ihre Leistung unterhalb der Nennleistung. Welche olllaststunden weist diese Windkraftanlage auf? |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ☐ 150h<br>☐ 2000h<br>☐ 8610h                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | as ist in etwa der typische Wert für die Volllaststunden einer Photovoltaikanlage in sterreich?                                                                                                                                                                                               |
|          | <ul><li>☐ 1000 h/a</li><li>☐ 2500 h/a</li><li>☐ 4000 h/a</li><li>☐ 8760 h/a</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 23. W    | as soll beim Parallelschalten von Transformatoren berücksichtigt werden?                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Die Transformatoren sollten vom gleichen Hersteller stammen                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Die bezogene Kurzschlussspannungen sollten gleich sein                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ☐ Die Anzahl der Windungen auf der Primär- und Sekundärseite sollten jeweils gleich sein                                                                                                                                                                                                      |
| 24. In   | welchem Kernreaktortyp wird ein Wärmetauscher zwischen Primärkühlkreis und                                                                                                                                                                                                                    |
| Se       | kundärdampfkreislauf eingesetzt?                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ☐ Im Siedewasserreaktor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ☐ Im Druckwasserreaktor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ☐ In keinem der beiden Reaktortypen                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |